
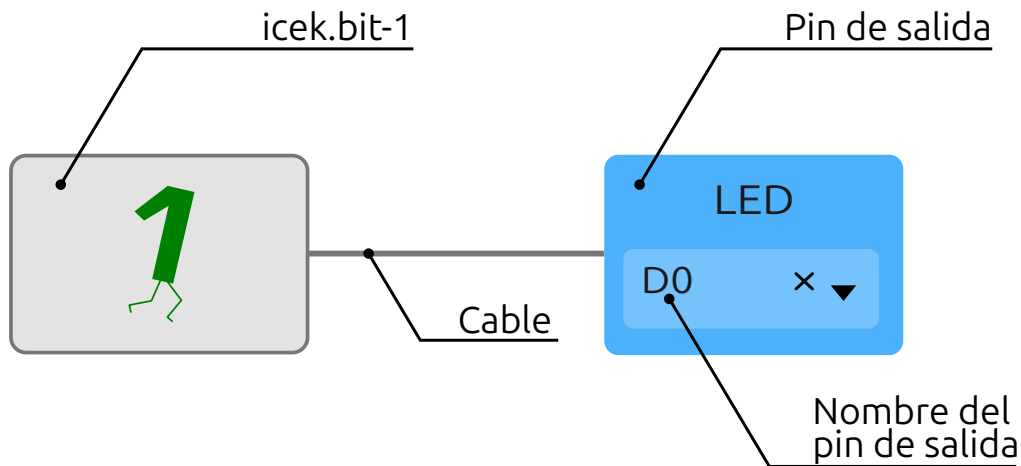



# Circuito en Icestudio

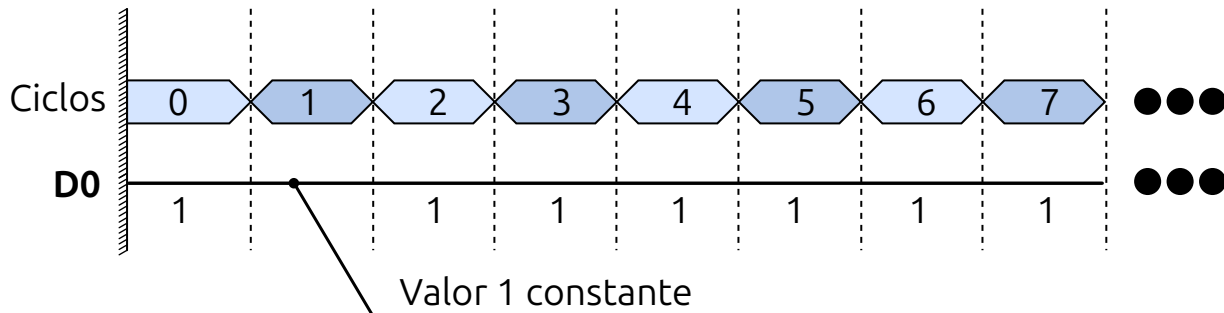

## Cronograma



## Resultado

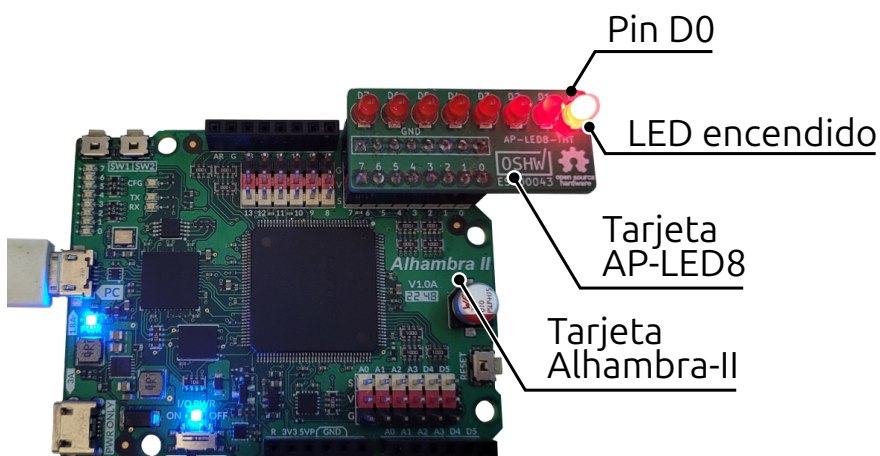

Encendido de un LED

Ejemplo "Hola mundo"

Circuito SIN ESTADO



001

ax-bit1

Bit 1 constante

Definición del bloque Bit-1

TUTORIAL (Obijuan)