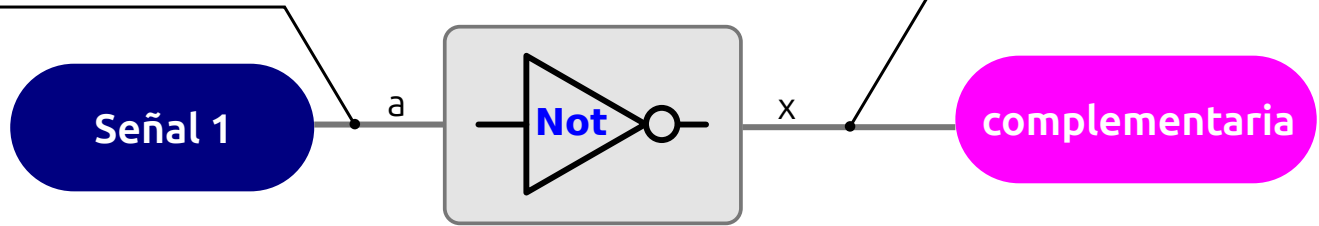


Circuito en Icestudio

$$x = \overline{a}$$

Entrada: Señal1


Salida:
Señal 1 complementada



Fragmento de circuito

Caso de uso de
la puerta NOT


Cronograma

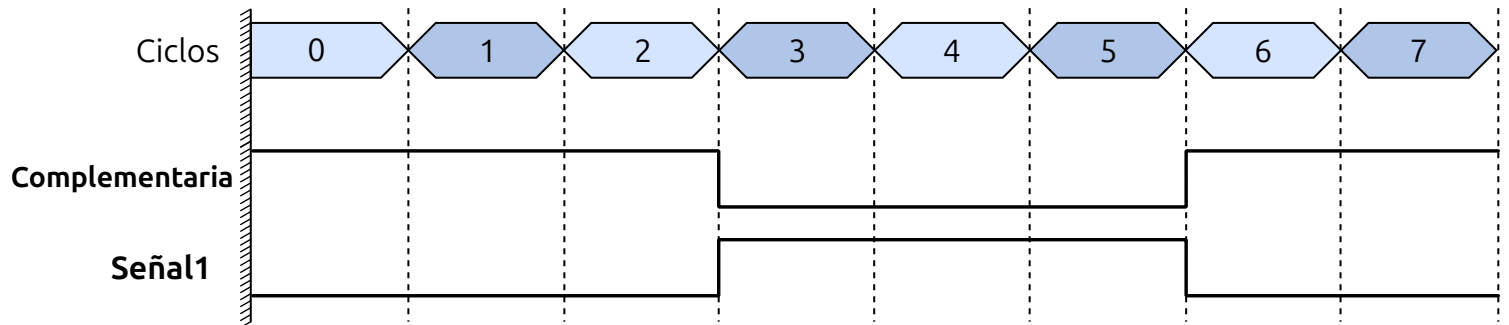

Funcionamiento

Circuito SIN ESTADO

Señales complementadas

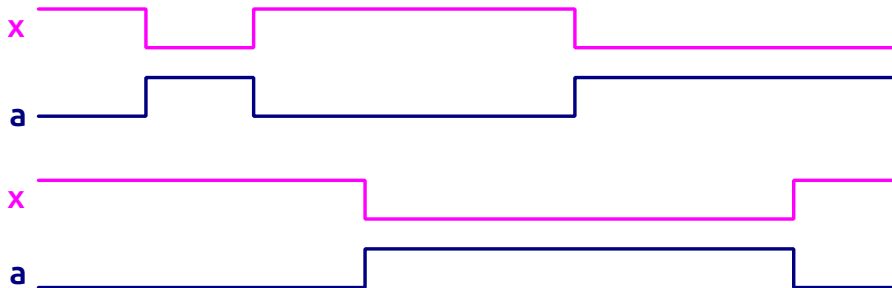

011

complementary

Principio de complementaridad

TUTORIAL (Obijuan)