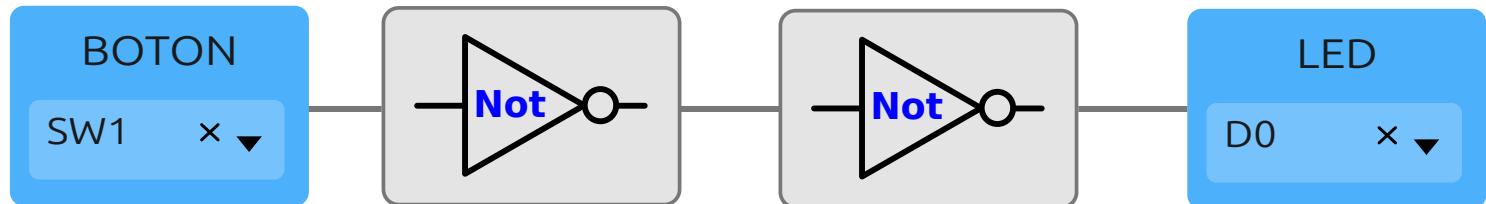


# Círcito en Icestudio


Equivalente a **un cable**



Círcito equivalente  
a **input**

Recursos: LC: 1 IO: 2

## Cronograma

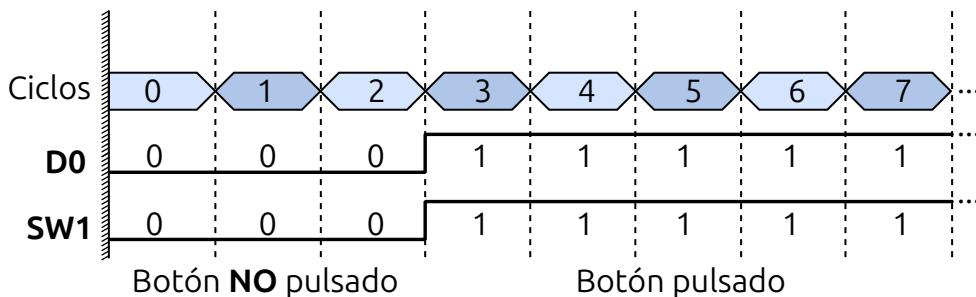

## Tabla de verdad

Entrada	Salida
SW1	D0
0	0
1	1


## Resultado



(Botón NO pulsado)



(Botón pulsado)

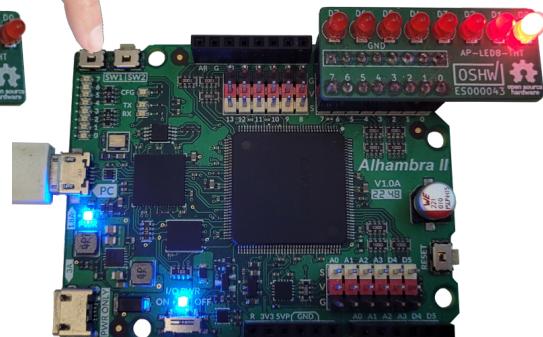

Círcito: **LEDBTN**

Círcito SIN ESTADO



015

notnot

Principio de la doble NOT

Cable

## TUTORIAL (Obijuan)