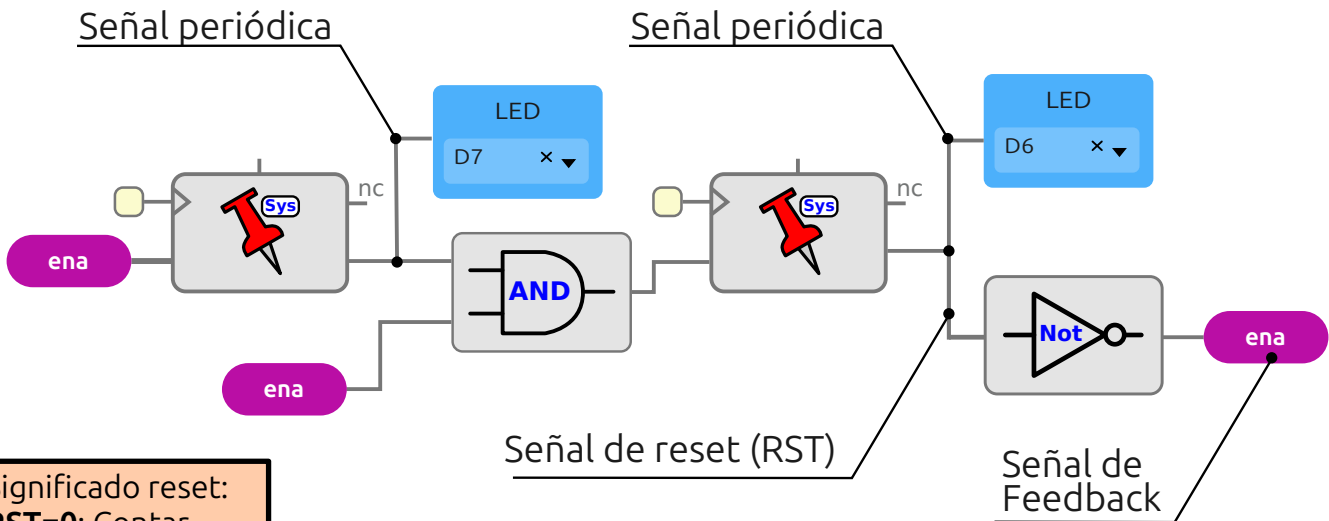


Circuito en Icestudio




Significado reset:
RST=0: Contar
RST=1: Cuenta a 0

Recursos: LC: 4 IO: 3

ena=0: Cuenta a 0
 ena=1: Habilitar cuenta

Cronograma

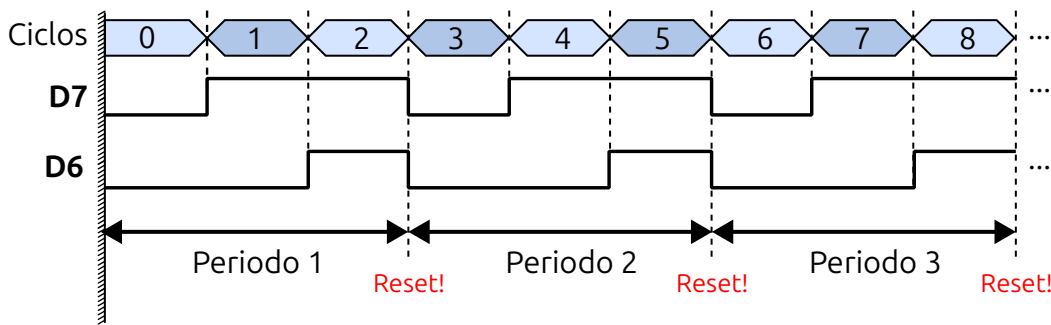

2 bits de almacenamiento



Estado

Ciclo	Estado		
0	0	0	
1	1	0	
2	1	1	MAX
3	0	0	Reset!
4	1	0	
5	1	1	MAX
			Reset!

Resultado

Diagrama de estado

Efecto óptico:
 Dos LEDs "encendidos"

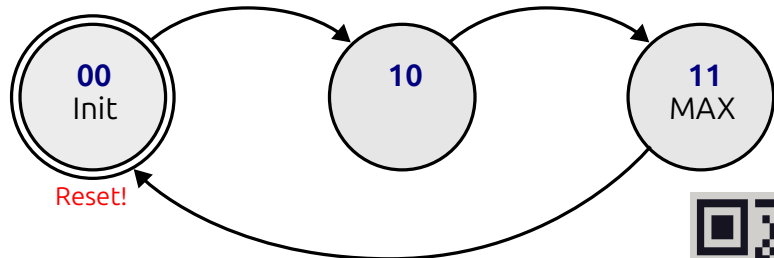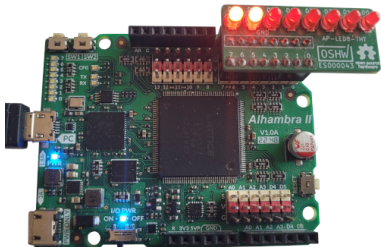

062 unary-mod3

Contador unario módulo 3

TUTORIAL (Obijuan)



ELECTRÓNICA

