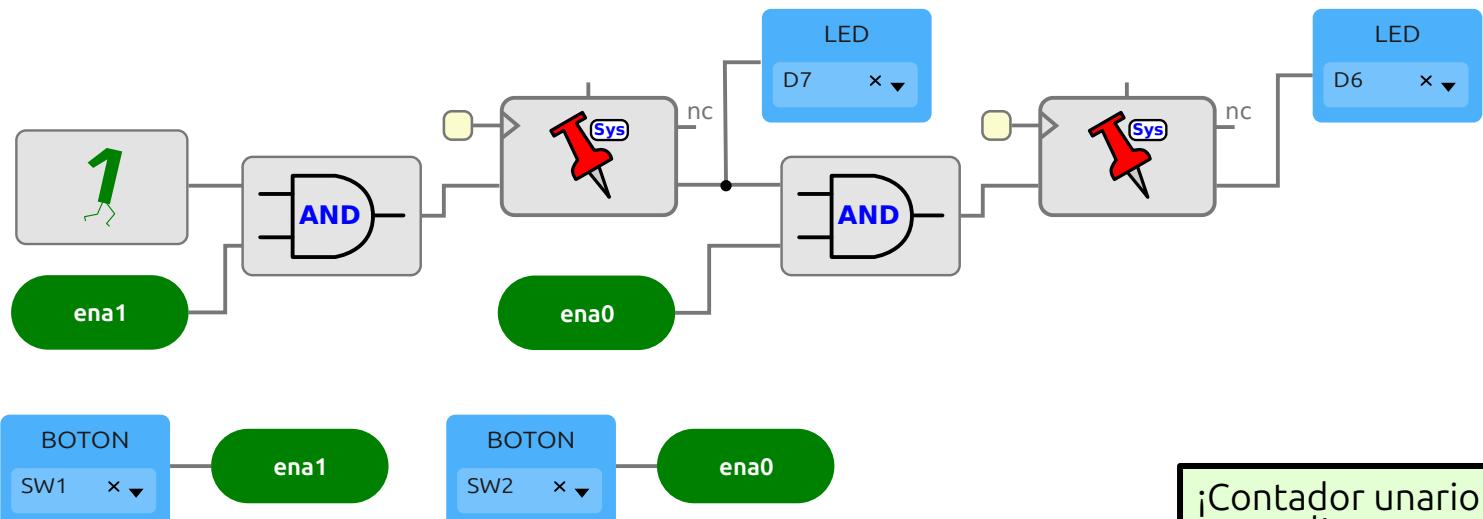


Círcito en Icestudio




Recursos: LC: 4 IO: 5

Equivalent to **unary-ii** if
ena1=ena0=1 from cycle 0

¡Contador unario manual!

Cronograma

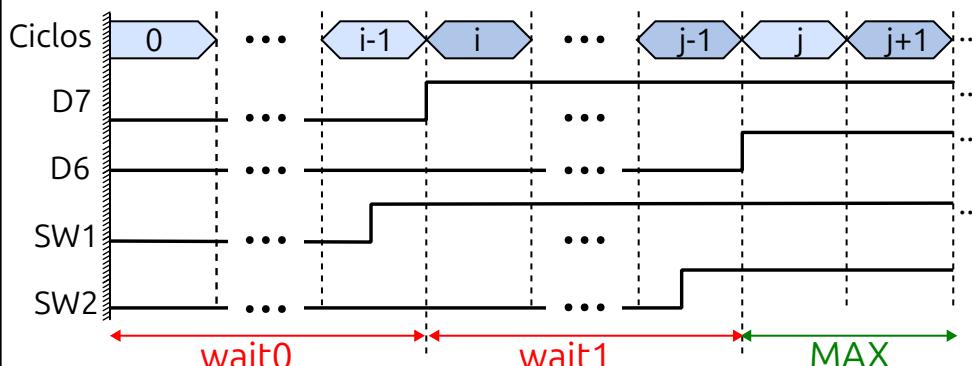

2 bits de almacenamiento

Ciclo	Estado	Ena1	Ena0	
0	0 0	0	0	wait0
...
i-1	0 0	0	0	wait0
i	1 0	1	0	wait1
...
j-1	1 0	1	0	wait1
≥N	1 1	1	1	MAX

Resultado

- 1 Inicio. Primera espera
wait0



- 2 SW1 apretado Segunda espera



- 3 SW1 y SW2 apretados Fin cuenta



043 unary-ii-wait2

Contador unario de 2 marcas con espera en 0 y 1



TUTORIAL (Obijuan)