
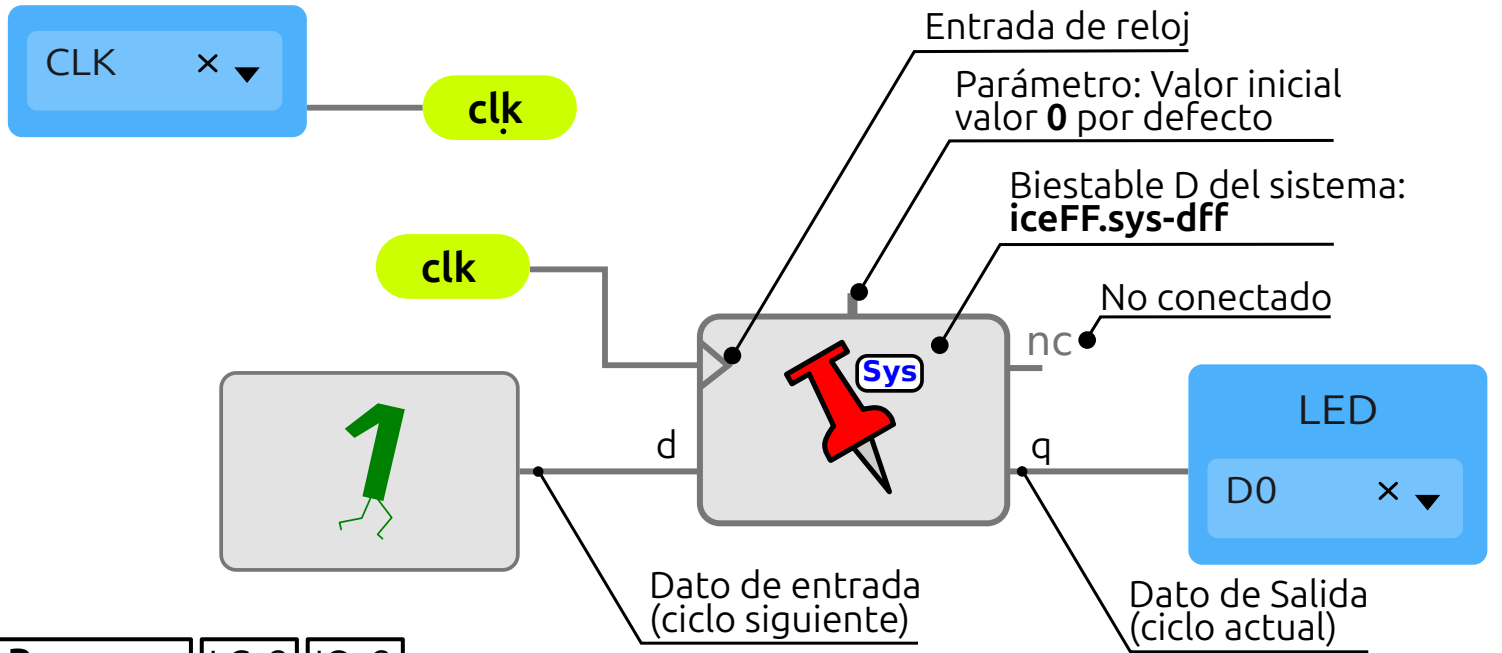


# Circuito en Icestudio

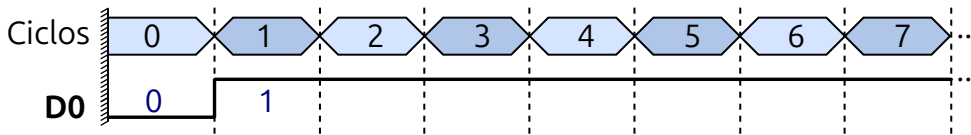

## Cronograma



Función escalón


Primer circuito que genera una señal de salida NO constante

## Estado

Ciclo	Estado
0	0
$\geq 1$	1

1 bit de almacenamiento

## Resultado

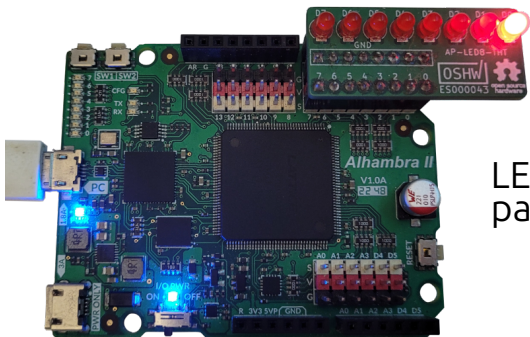

LED encendido indefinidamente a partir del ciclo 1

Circuito: **STEP1**  
Escalón en ciclo 1

Circuito CON ESTADO



029

ax-sysdff

Biestado D (del sistema)

Definición de sys-dff

TUTORIAL (Obijuan)