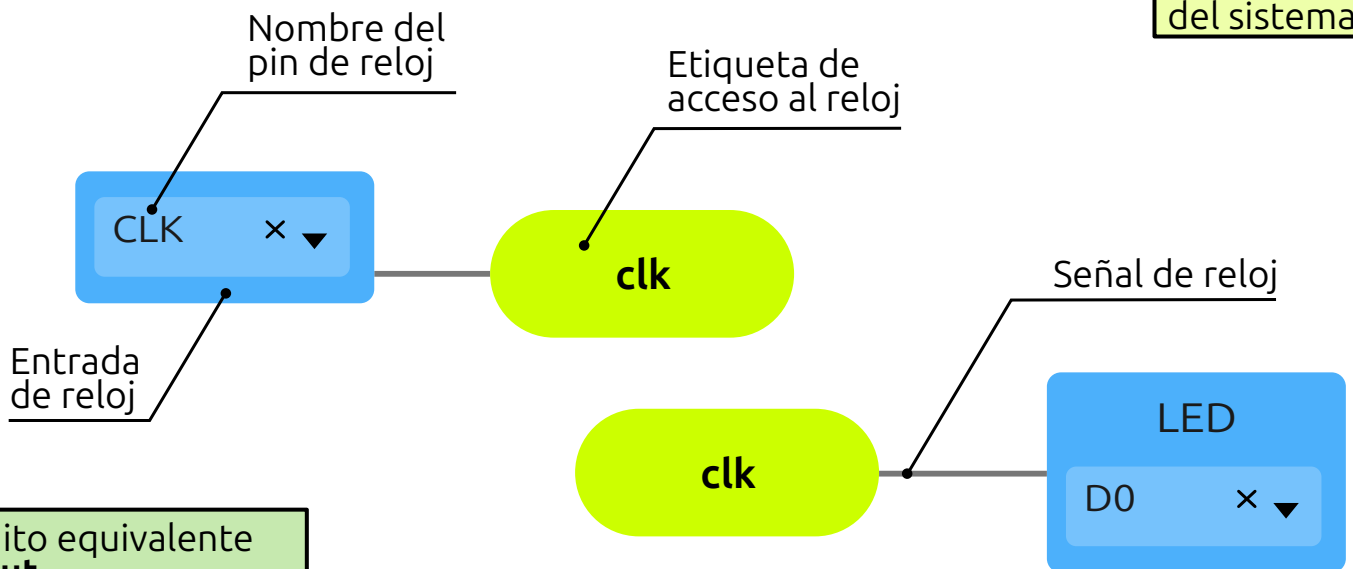



# Circuito en Icestudio

Acceso al reloj del sistema




Recursos: LC: 1 IO: 2

## Cronograma

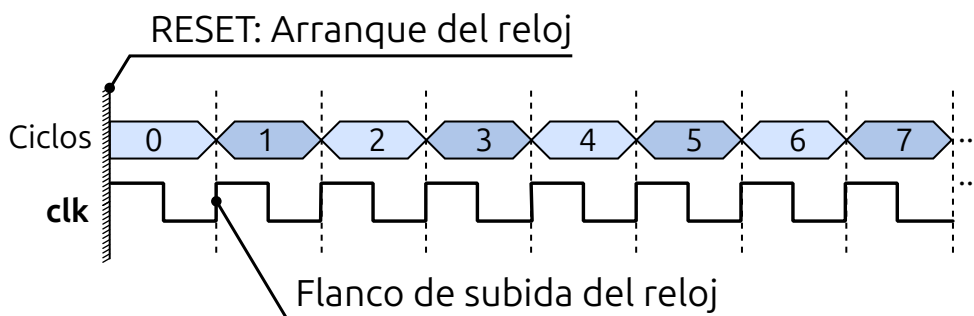

Placa Alhambra-II  
Frecuencia: 12MHz  
Periodo: 83.3ns

## Resultado

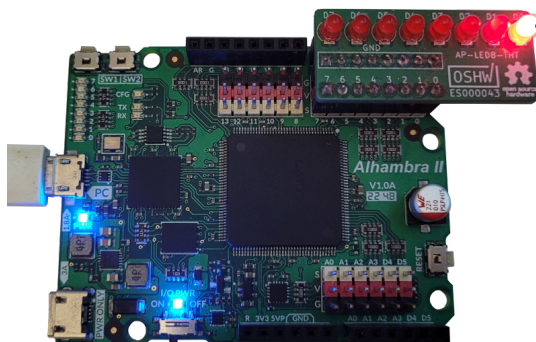

LED encendido  
(Con menor intensidad)

Circuito: LED-INF

Test del reloj

Circuito SIN ESTADO



027

clk

Reloj del sistema

Definición de reloj

TUTORIAL (Obijuan)