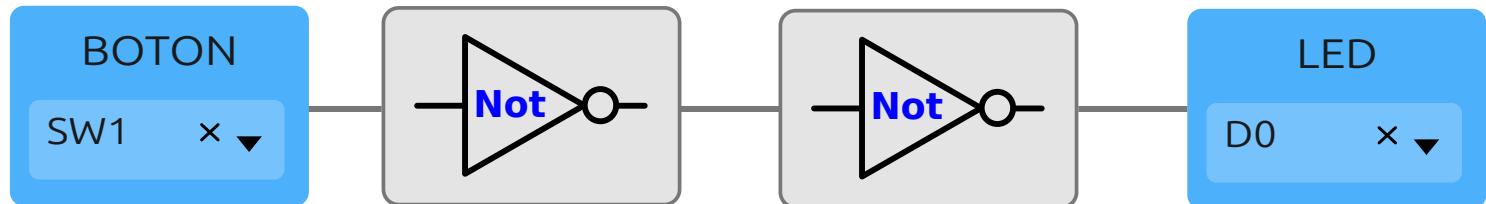


Círcito en Icestudio

Equivalente a **un cable**



Círcito equivalente
a **input**

Recursos: LC: 1 IO: 2

Cronograma

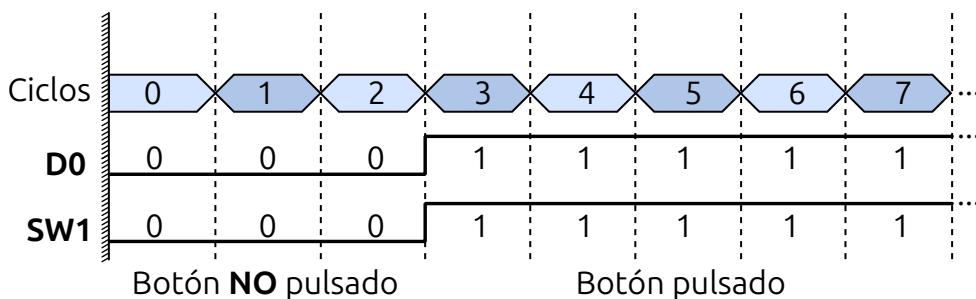


Tabla de verdad

Entrada	Salida
SW1	D0
0	0
1	1


Resultado



(Botón NO pulsado)



(Botón pulsado)

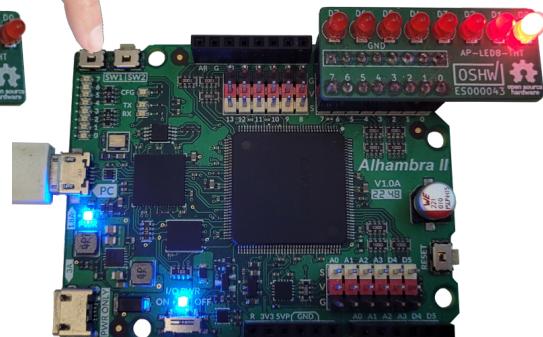

Círcito: **LEDBTN**

Círcito SIN ESTADO



013

notnot

Principio de la doble NOT

Cable

TUTORIAL (Obijuan)