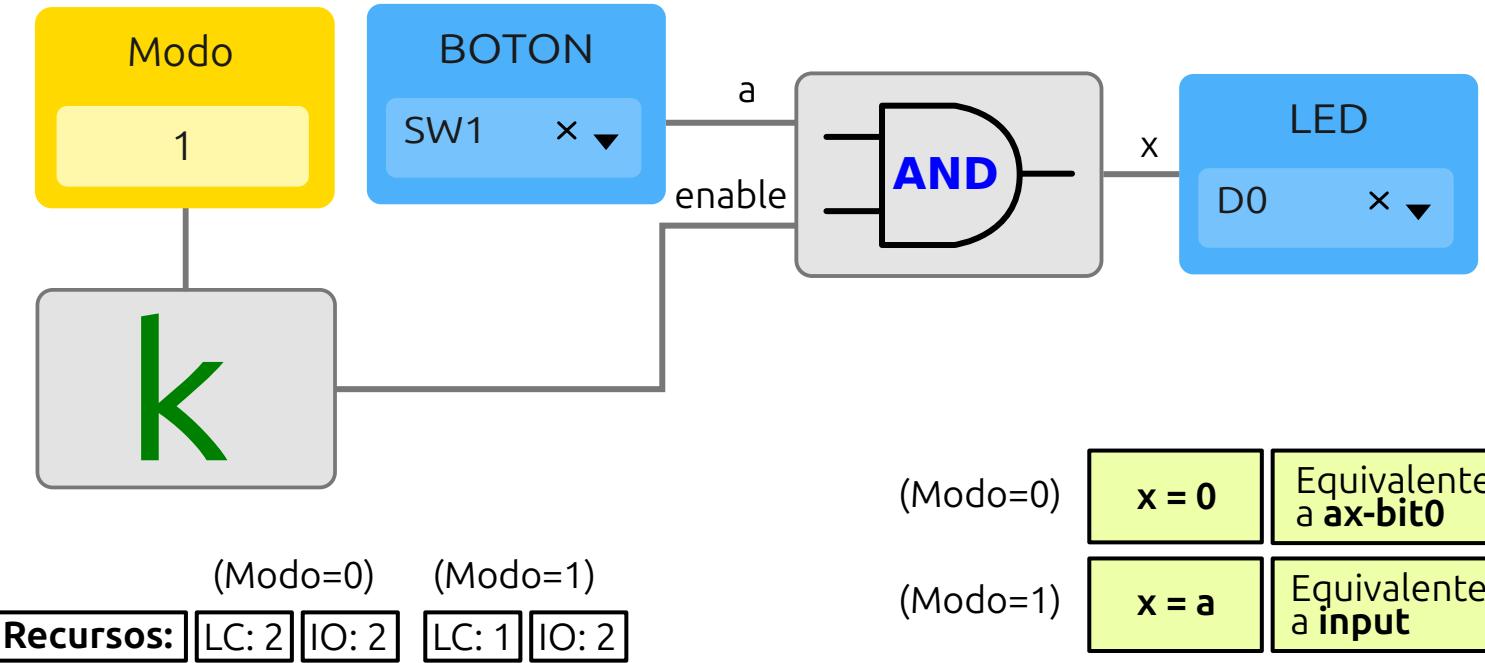


Círculo en Icestudio



Cronograma

Ciclos	Modo=0				Modo=1			
	D0	SW1	D0	SW1	D0	SW1	D0	SW1
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1	1	1
2	0	0	0	0	0	1	1	1
3	0	0	0	0	0	1	1	1
4	0	0	0	0	0	1	1	1
5	0	0	0	0	0	1	1	1
6	0	0	0	0	0	1	1	1
7	0	0	0	0	0	1	1	1
...								

Botón NO pulsado Botón pulsado

Tabla de verdad

Entrada	Modo=0	Modo=1
	Salida	Salida
SW1	D0	D0
0	0	0
1	0	1

Resultado


Modo=0

Modo=1

Círculo SIN ESTADO

Círculo: LEDOFF-INF

Círculo: LEDBTN

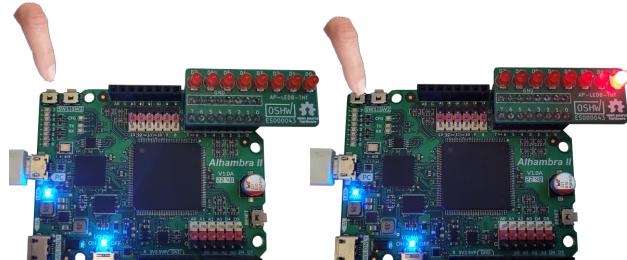

(Botón NO pulsado) (Botón pulsado)



019 andk

Principio de simplificación de la AND deshabilitada/transparente

TUTORIAL (Obijuan)