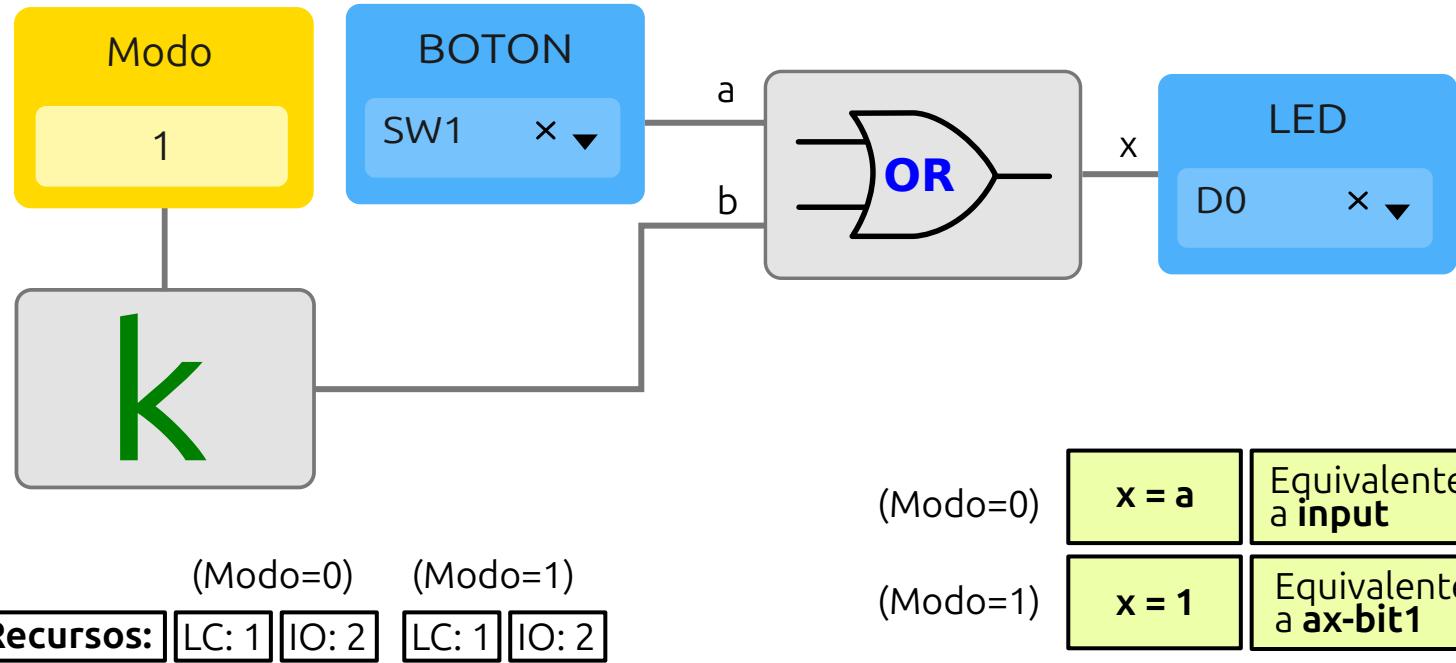


Círculo en Icestudio



Cronograma

Ciclos	Modo=1		Modo=0							
	D0	SW1	0	1	2	3	4	5	6	7
0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1

Botón NO pulsado Botón pulsado

Tabla de verdad

	Modo=1	Modo=0
Entrada	Salida	Salida
SW1	D0	D0
0	1	0
1	1	1

Resultado


Modo=1

Círculo: LED-INF



Modo=0

Círculo: LEDBTN

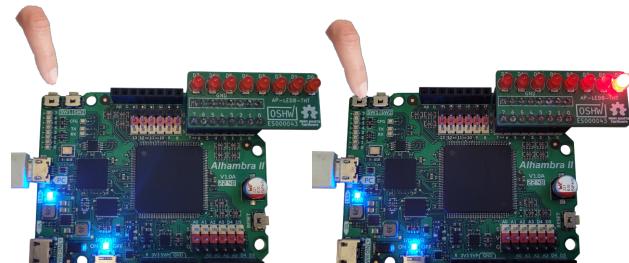

Círculo SIN ESTADO



026 ork

Principio de simplificación de la OR transparente/habilitación

TUTORIAL (Obijuan)