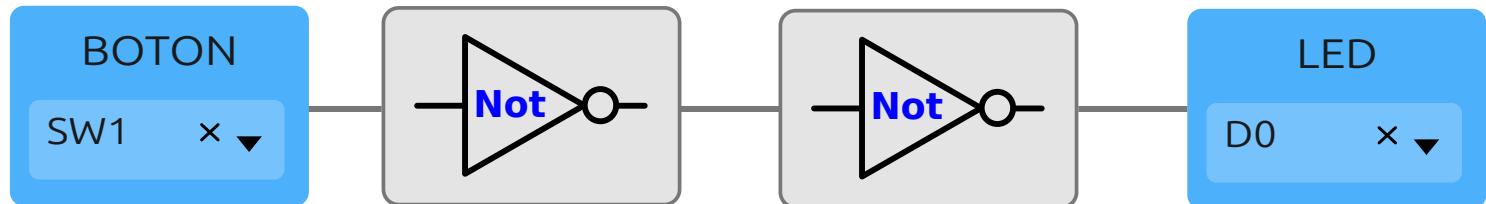


Círcito en Icestudio

Equivalente a **un cable**



Círcito equivalente
a **input**

Recursos: LC: 1 IO: 2

Cronograma

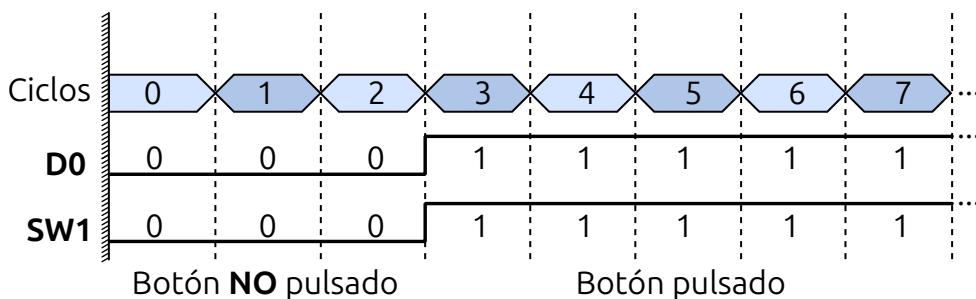


Tabla de verdad

| Entrada | Salida |
|---------|--------|
| SW1 | D0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

Resultado



(Botón NO pulsado)



(Botón pulsado)



Círcito: **LEDBTN**

Círcito SIN ESTADO



013

notnot

Principio de la doble NOT

Cable

TUTORIAL (Obijuan)