
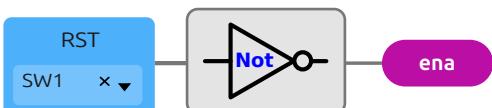


Círcito en Icestudio

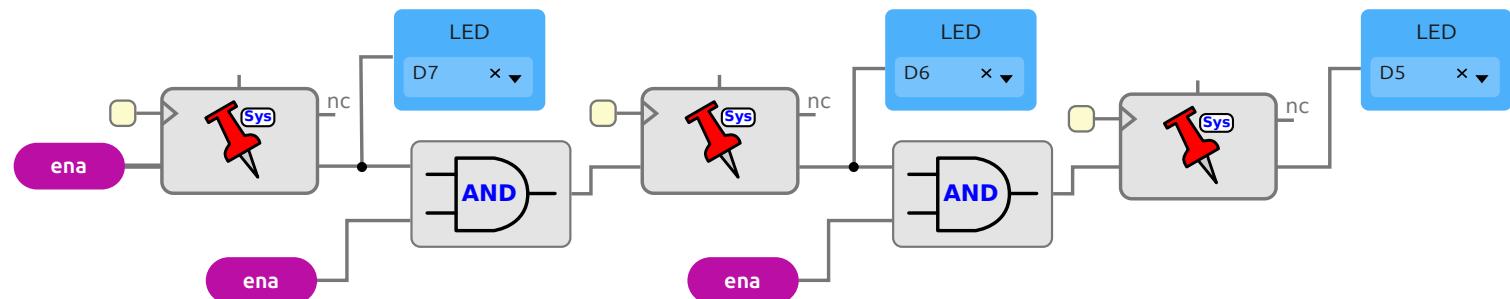


ena=0: Cuenta a 0
ena=1: Habilitar cuenta

Significado reset:
RST=0: Contar
RST=1: Cuenta a 0



Recursos: LC: 5 IO: 5

Cronograma

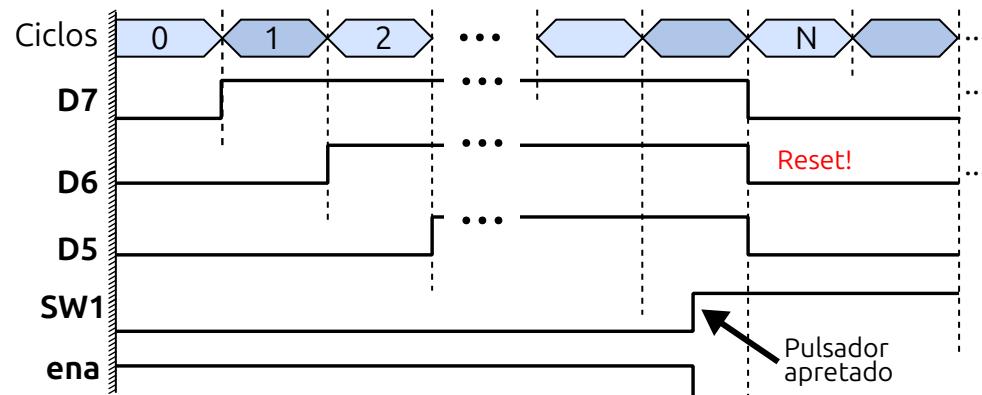

3 bits de almacenamiento

Estado

Ciclo	Estado	RST	Ena
0	0 0 0	0	1
1	1 0 0	0	1
2	1 1 0	0	1
3	1 1 1	0	1
⋮			
N-2	1 1 1	0	1
N-1	1 1 1	1	0
N	0 0 0	1	0
			Reset!


Resultado

1 Cuenta máxima

MAX



2 Reset

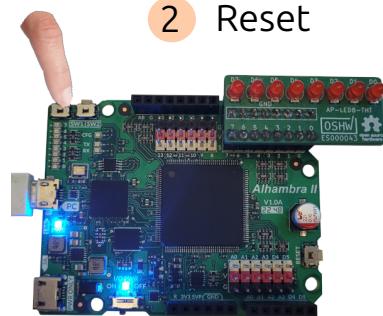

3 Cuenta máxima

MAX



061 unary-iii-rst Contador unario de 3 marcas con reset



TUTORIAL (Obijuan)