
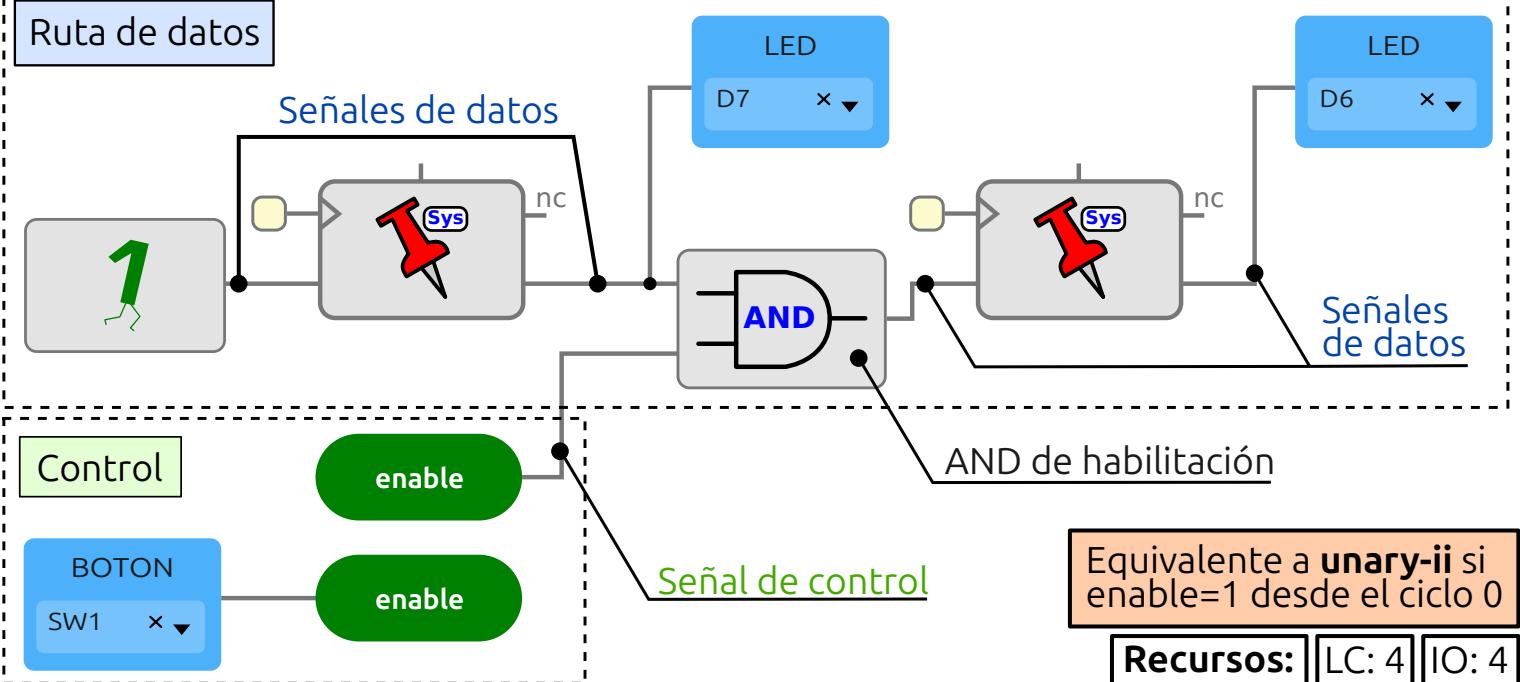


Círcito en Icestudio

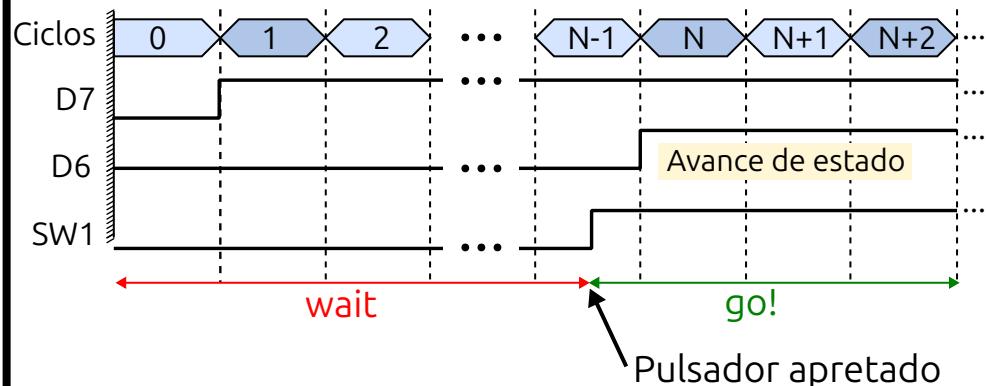

Cronograma



Estado

Ciclo	Estado	Enable
0	0 0	0
1	1 0	0
2	1 0	0 wait
3	1 0	0 wait
:	:	0 wait
N-1	1 1	1 go!
$\geq N$	1 1	1 go!

Resultado



042 unary-ii-wait Contador unario de 2 marcas con espera en I

TUTORIAL (Obijuan)