
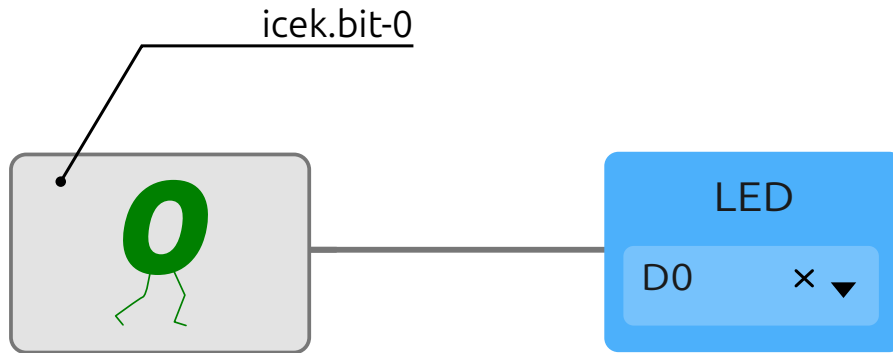


Circuito en Icestudio

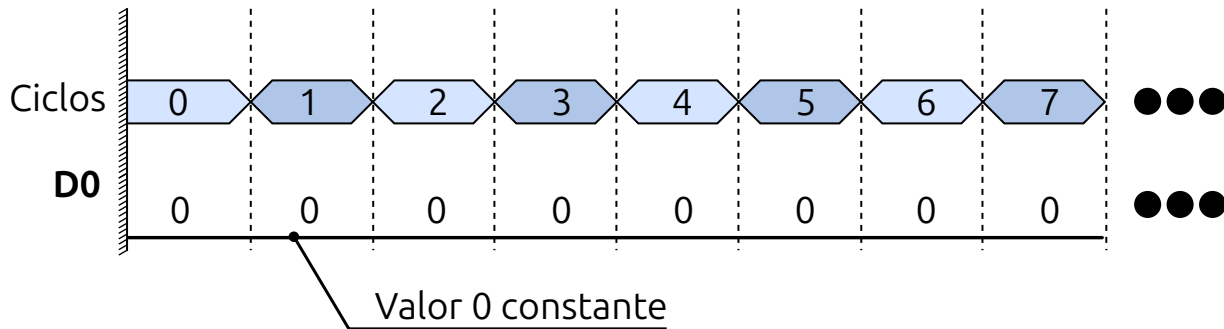

Recursos: LC: 2 IO: 1


Cronograma



Resultado

Apagado de un LED

Circuito SIN ESTADO

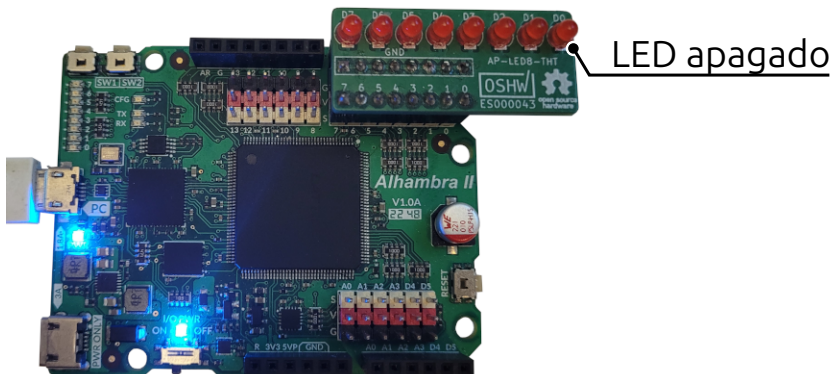

002

ax-bit0

Bit 0 constante

Definición del bloque Bit-0



TUTORIAL (Obijuan)