
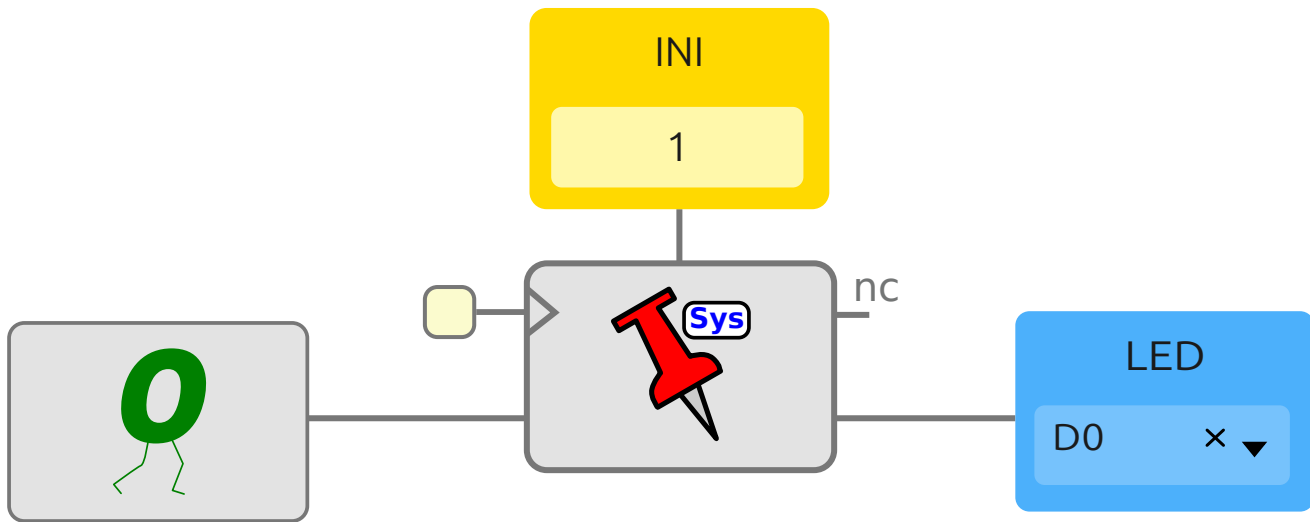


Circuito en Icestudio

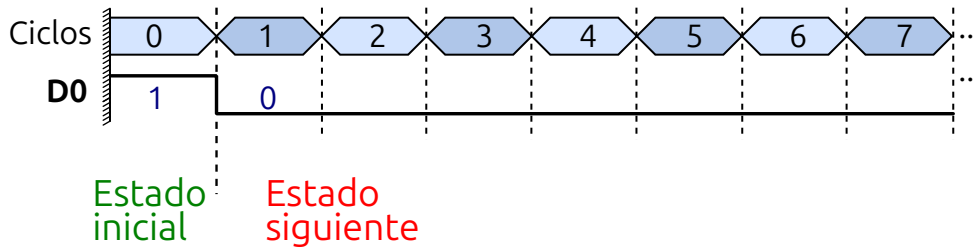

Recursos: LC: 4 IO: 2

Cronograma



Función Pulso unidad (tic)


¡Tic inicial!

Estado

Ciclo	Estado
0	1
≥ 1	0

1 bit de almacenamiento

Resultado

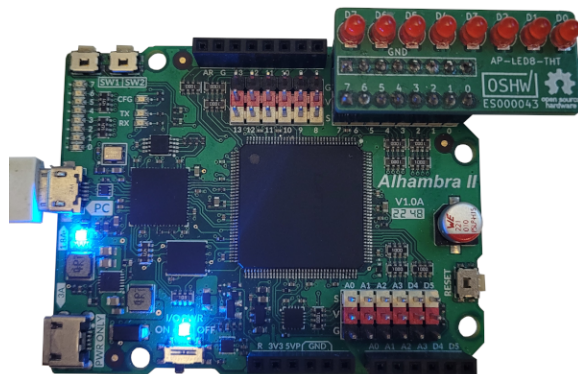

LED apagado indefinidamente a partir del ciclo 1

Circuito: TICO
Tic inicial



034 0sysdff1 Tic en ciclo 0 Tic inicial

TUTORIAL (Obijuan)