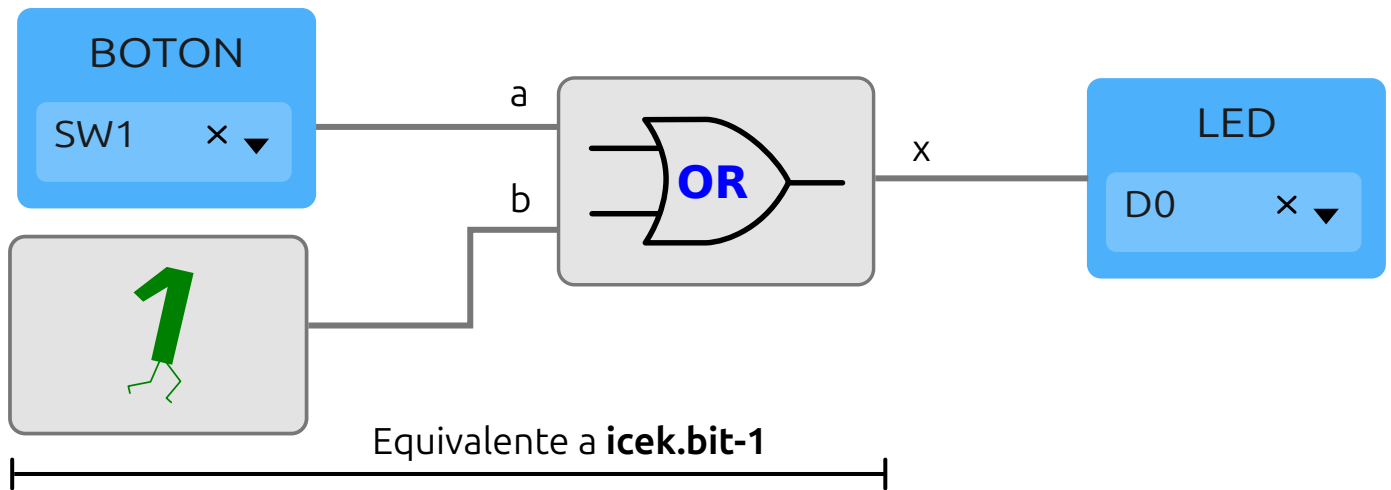



Circuito en Icestudio




Circuito equivalente a **ax-bit1**

Recursos: LC: 1 IO: 2

Cronograma

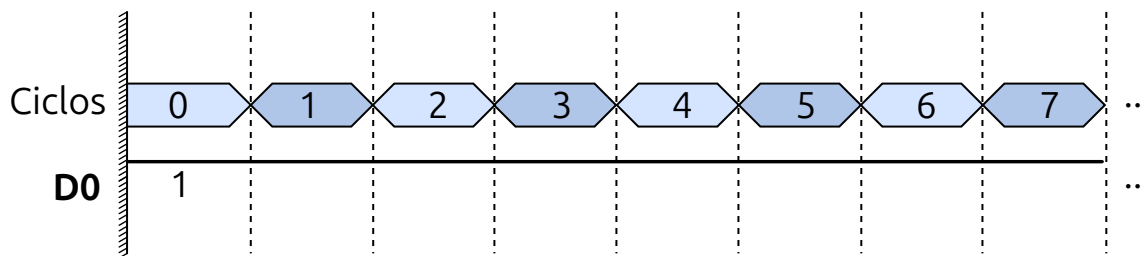

Resultado

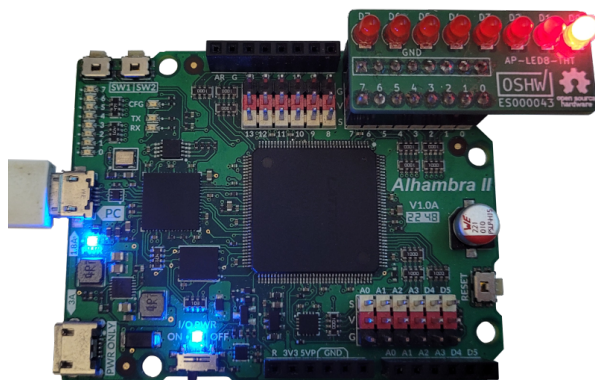

Circuito: LEDON-INF

Circuito SIN ESTADO



023

or1

Simplificación de habilitación

Simplificación

TUTORIAL (Objetivo)