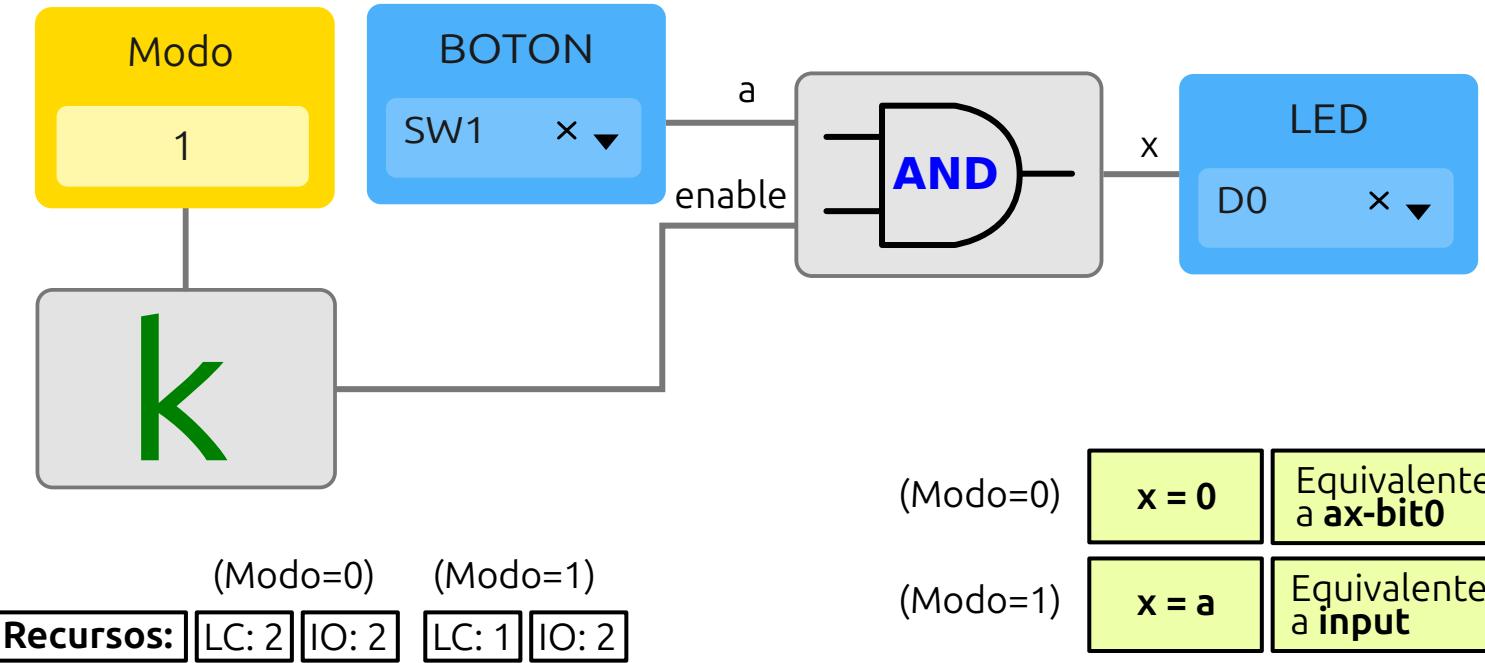


Círculo en Icestudio



Cronograma

Ciclos	Modo=0		Modo=1							
	D0	SW1	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1

Botón NO pulsado Botón pulsado

Tabla de verdad

Entrada	Modo=0	Modo=1
SW1	D0	D0
0	0	0
1	0	1

Resultado


Modo=0

Modo=1

Círculo SIN ESTADO

Círculo: LEDOFF-INF

Círculo: LEDBTN

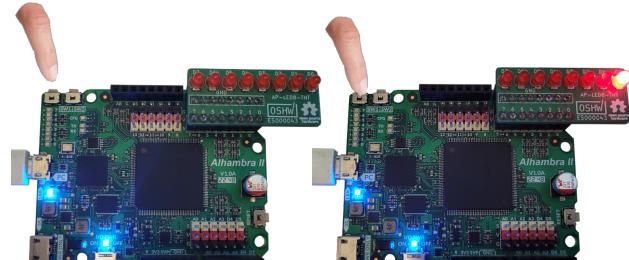

(Botón NO pulsado) (Botón pulsado)



021

andk

Principio de simplificación de la AND deshabilitada/transparente

TUTORIAL (Obijuan)