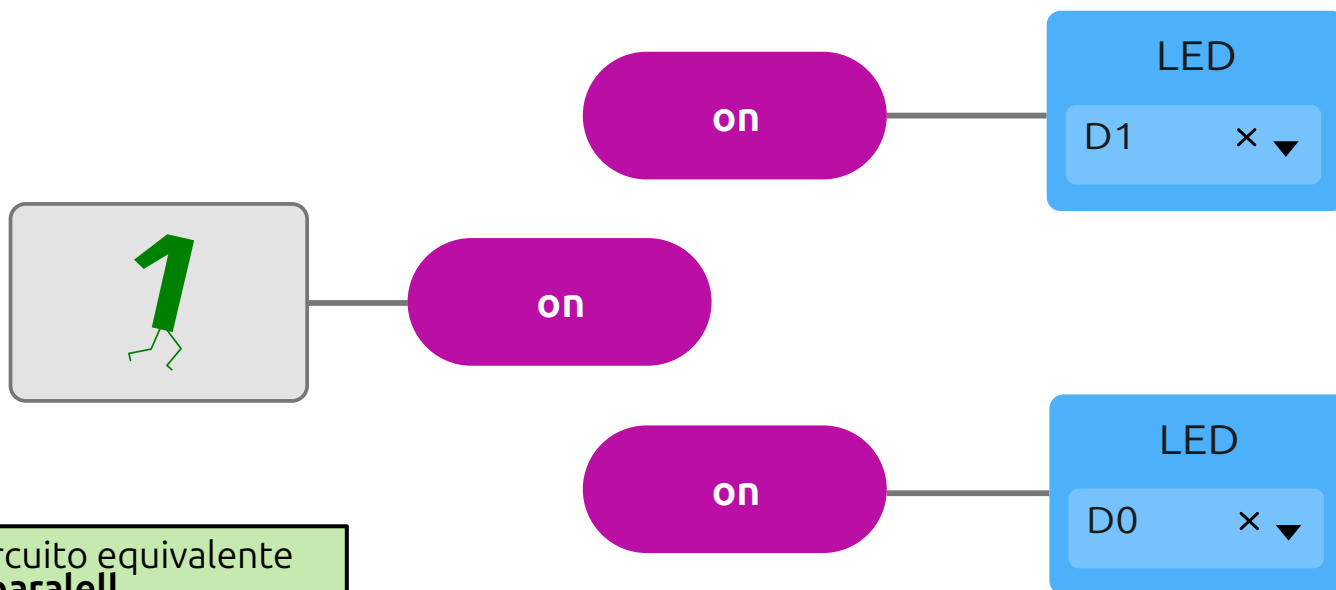


# Circuito en Icestudio




Recursos: LC: 1 IO: 2

## Cronograma

Ciclos	0	1	2	3	4	5	6	7	...
D1	1	1	1	1	1	1	1	1	...
D0	1	1	1	1	1	1	1	1	...

## Resultado

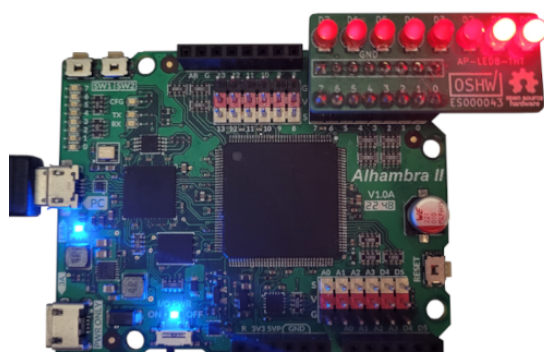

Circuito: 2LEDON-INF

Circuito SIN ESTADO



009 3labels

Etiqueta con 2 conexiones

3 etiquetas

TUTORIAL (Obijuan)