
 


Círculo en Icestudio

Fragmento de circuito

 

Cronograma




3 bits de almacenamiento

Estado

Ciclo	Estado		
0	0	0	0
1	a	0	0
2	b	a	0
3	c	b	a
4	0	c	b
5	0	0	c
≥6	0	0	0

Resultado

Señales retrasadas 3 ciclos

 

044

sreg-03-sys-sr-basic

Registro de desplazamiento de 3 bits encapsulado

TUTORIAL (Obijuan)