
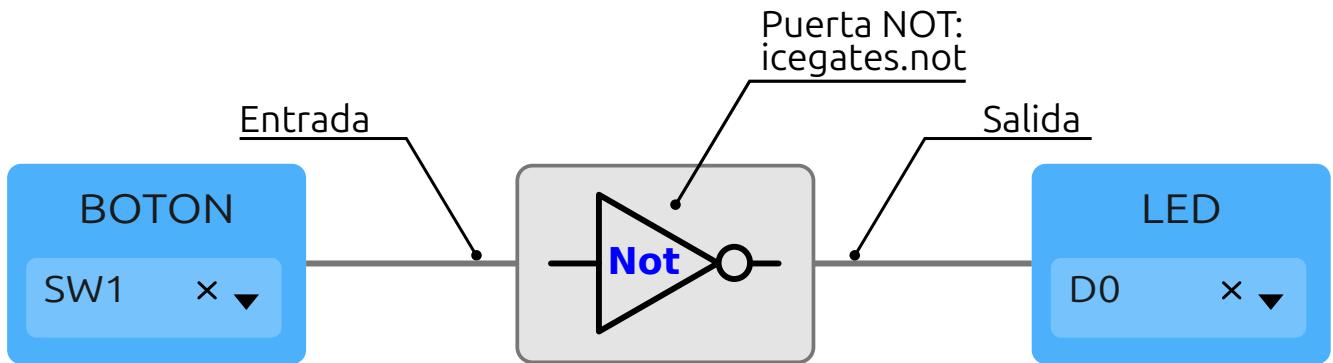


# Círcito en Icestudio

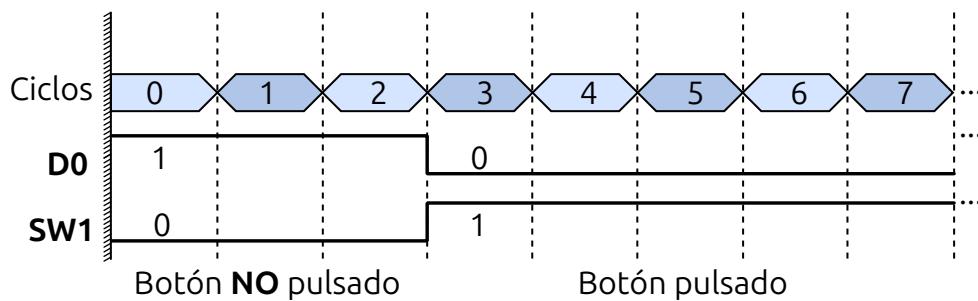

Recursos: LC: 3 IO: 2

## Cronograma



## Tabla de verdad


Entrada	Salida
SW1	D0
0	1
1	0

## Resultado

ICE Studio

Círcito: LEDOFFBTN

(Botón NO pulsado)

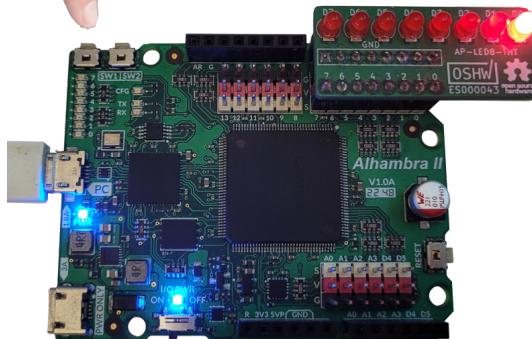

(Botón pulsado)



Círcito SIN ESTADO

010

ax-not

Puerta NOT

Definición del bloque NOT



## TUTORIAL (Obijuan)

