
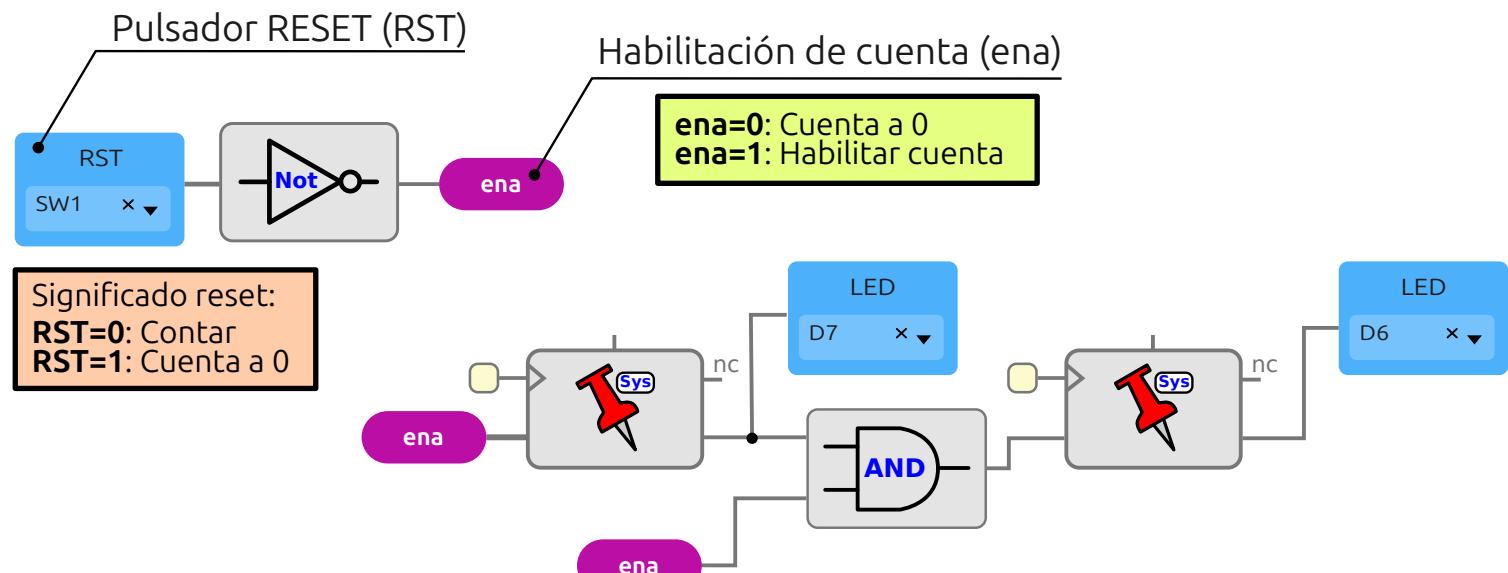


Círcito en Icestudio

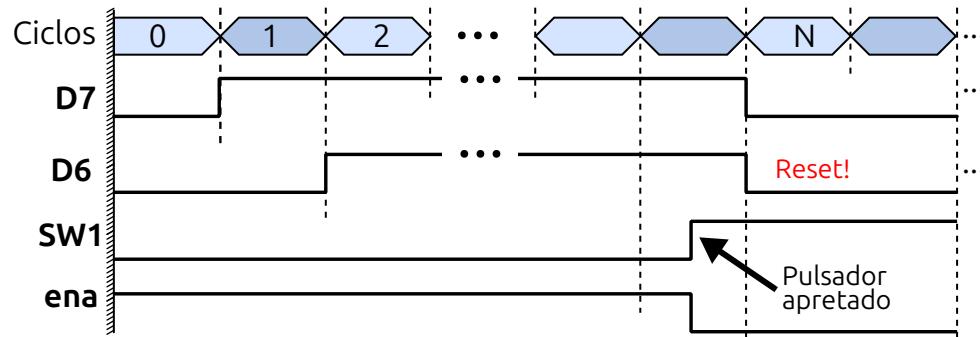

Recursos: LC: 4 IO: 4

Cronograma




2 bits de almacenamiento

Estado


Ciclo	Estado	RST	Ena
0	0 0	0	1
1	1 0	0	1
2	1 1	0	1
...
N-2	1 1	0	1
N-1	1 1	1	0
N	0 0	1	0
			Reset!

Resultado


1 Cuenta máxima

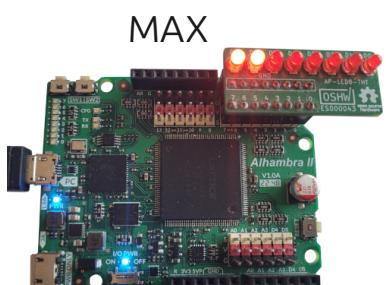

2 Reset

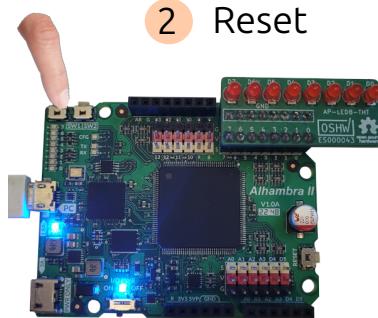

3 Cuenta máxima

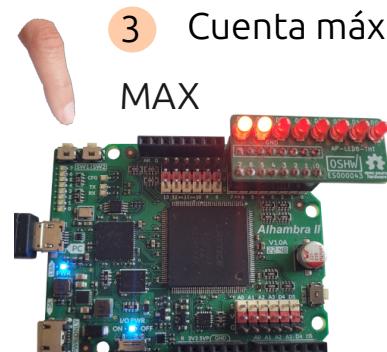

060 unary-ii-rst Contador unario de 2 marcas con reset

TUTORIAL (Obijuan)