
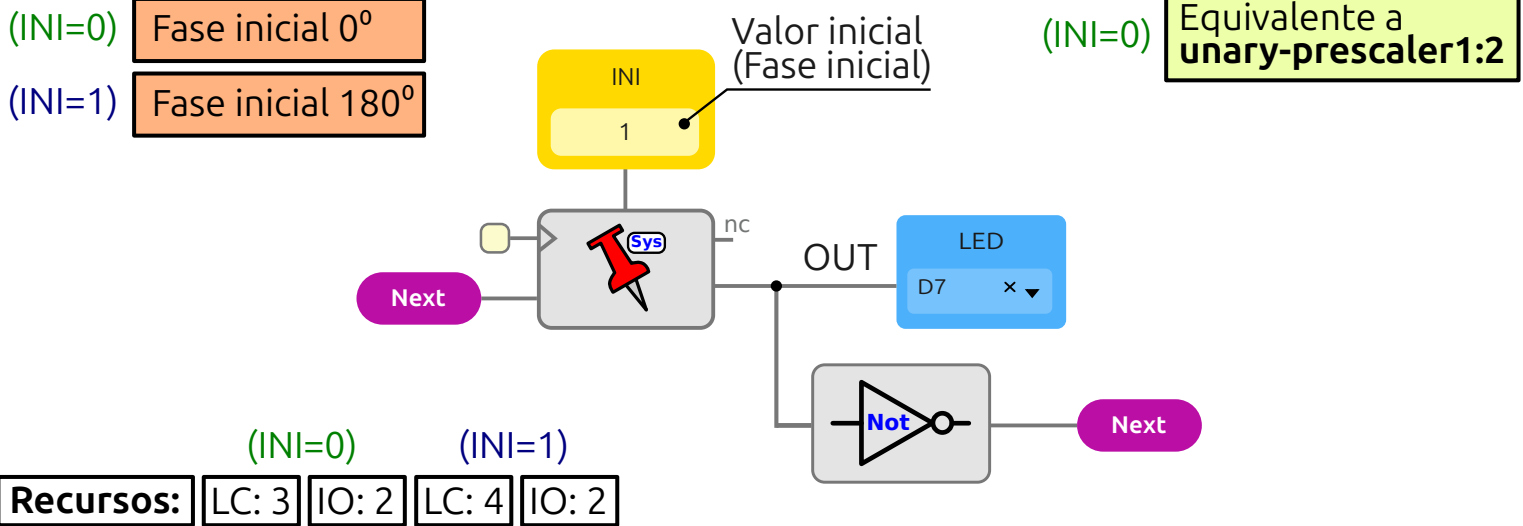


Circuito en Icestudio

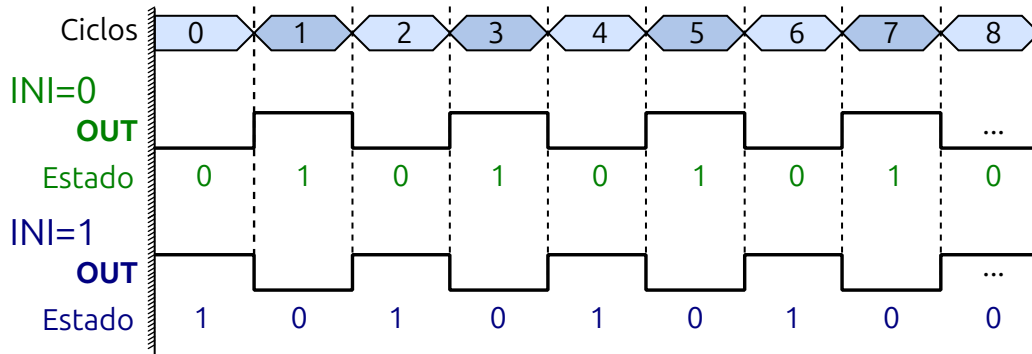

Cronograma



Estado

	(INI=0)	(INI=1)
Ciclo	Estado	Estado
0	0	1
1	1	0
2	0	1
3	1	0
	⋮	⋮

1 bit de almacenamiento

Resultado

Efecto óptico:
Un LED encendido


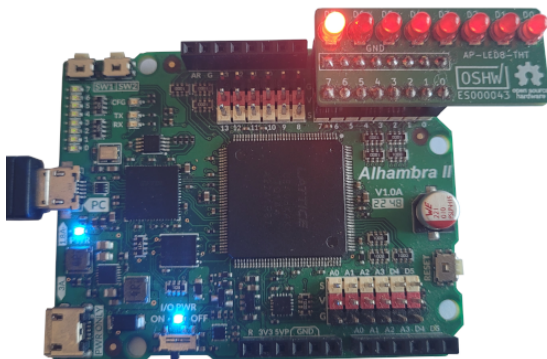


Diagrama de estado

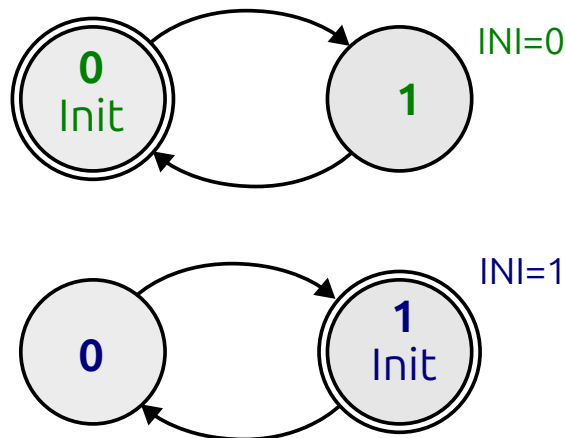

067

unary-prescaler1:2-ini

Prescaler 1:2 con valor inicial

TUTORIAL (Obijuan)