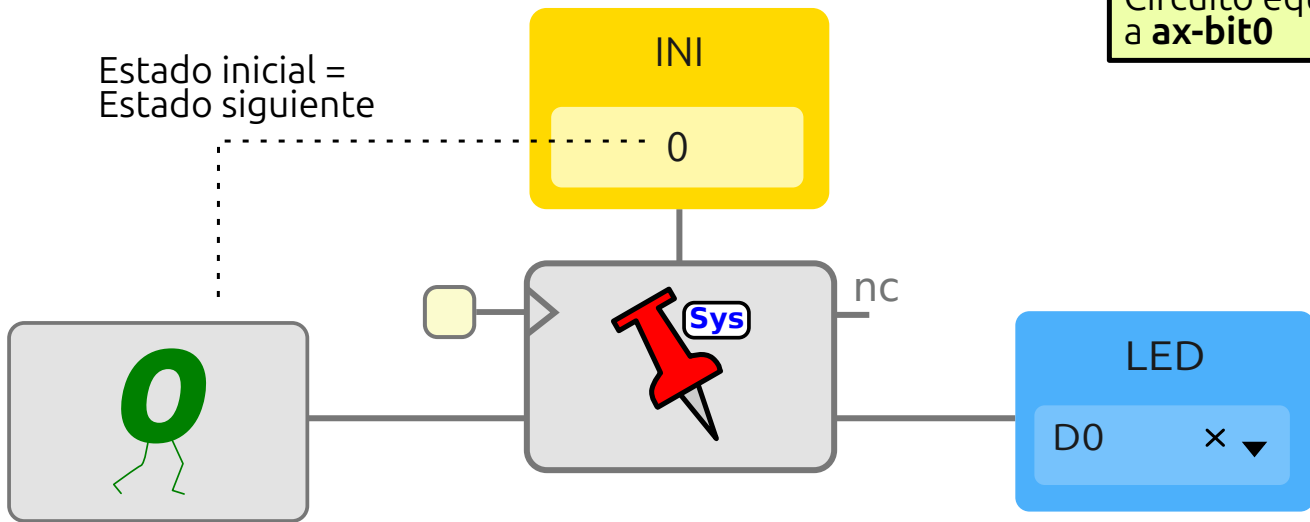


Circuito en Icestudio


Circuito equivalente a **ax-bit0**

Estado inicial =
Estado siguiente



Recursos: LC: 2 IO: 2

Cronograma

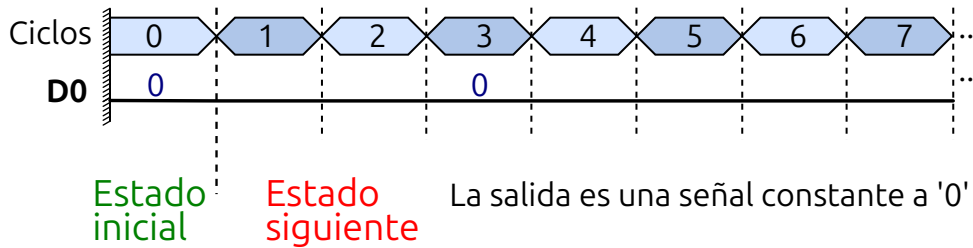


Estado

Ciclo	Estado
0	0
≥ 1	0

Resultado

Circuito: LEDOFF-INF

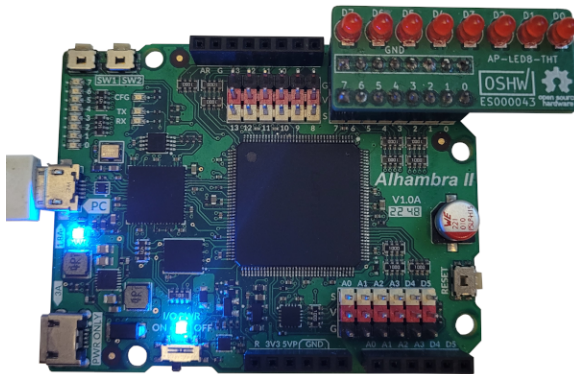

033 0sysdff0 Biestable constante 0 Simplificación

TUTORIAL (Obijuan)

