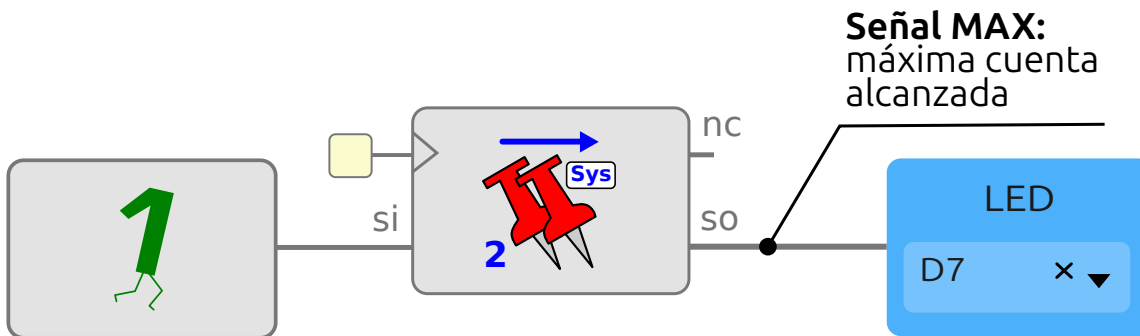


# Circuito en Icestudio


Se enciende el LED  
transcurridos 2 ciclos

Equivalente  
a **unary-ii-timer**



Recursos: LC: 3 IO: 2

## Cronograma

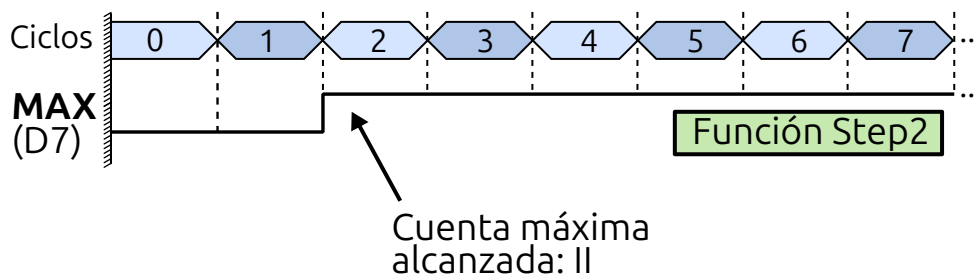


## Estado


Ciclo	Estado		MAX
0	0	0	0
1	1	0	0
$\geq 2$	1	1	1

2 bits de almacenamiento

## Resultado

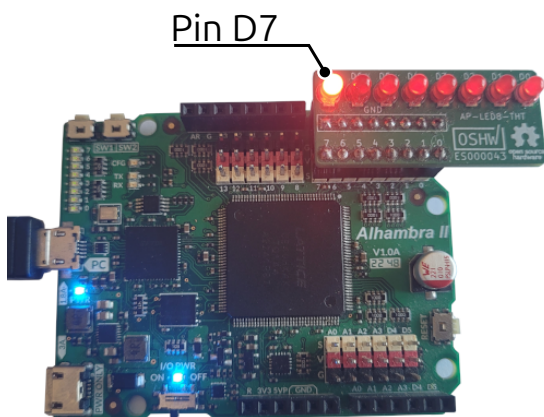

LED D7 encendido a partir del ciclo 2

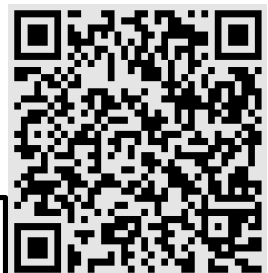

052 sreg-unary-ii-timer

Temporizador unario-ii implementado  
con registro de desplazamiento

TUTORIAL (Obijuan)