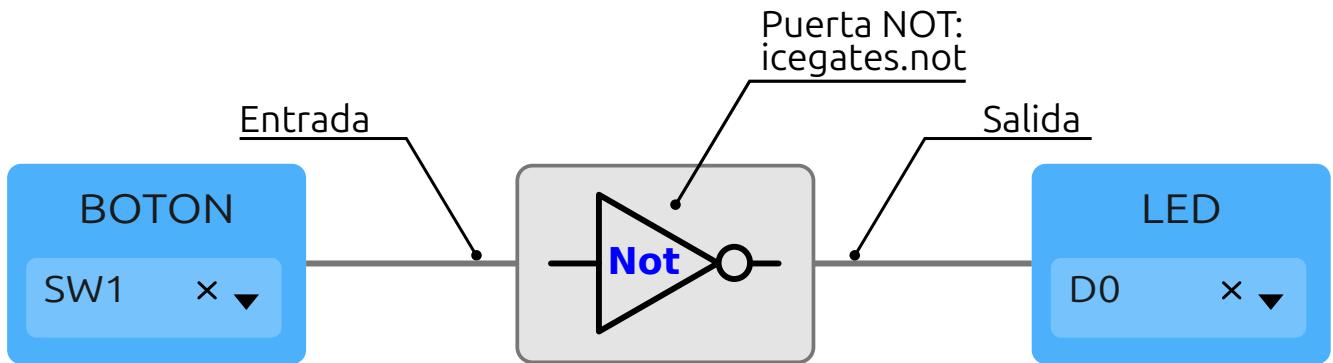



Círcito en Icestudio



Recursos: LC: 3 IO: 2

Cronograma

Tabla de verdad

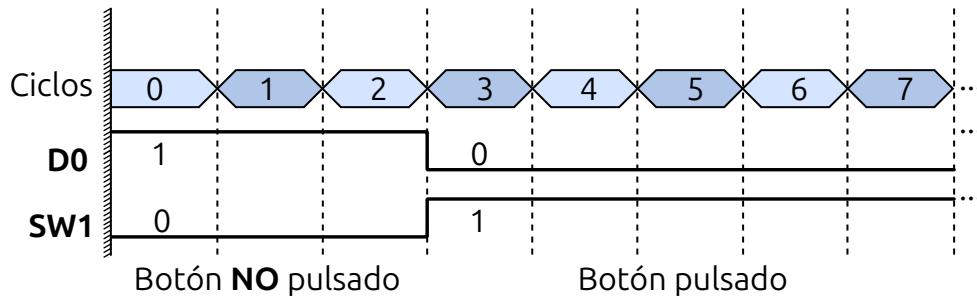


Entrada	Salida
SW1	D0
0	1
1	0

Resultado



(Botón NO pulsado)

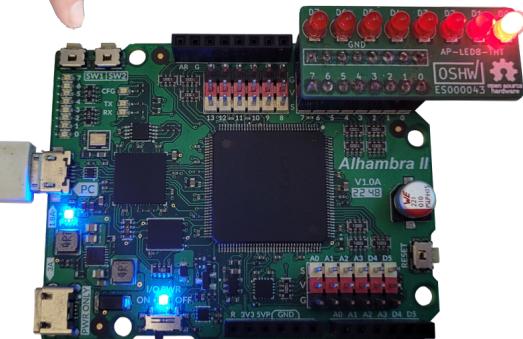

(Botón pulsado)



Círcito: LEDOFFBTN

Círcito SIN ESTADO



010

ax-not

Puerta NOT

Definición del bloque NOT

TUTORIAL (Obijuan)

