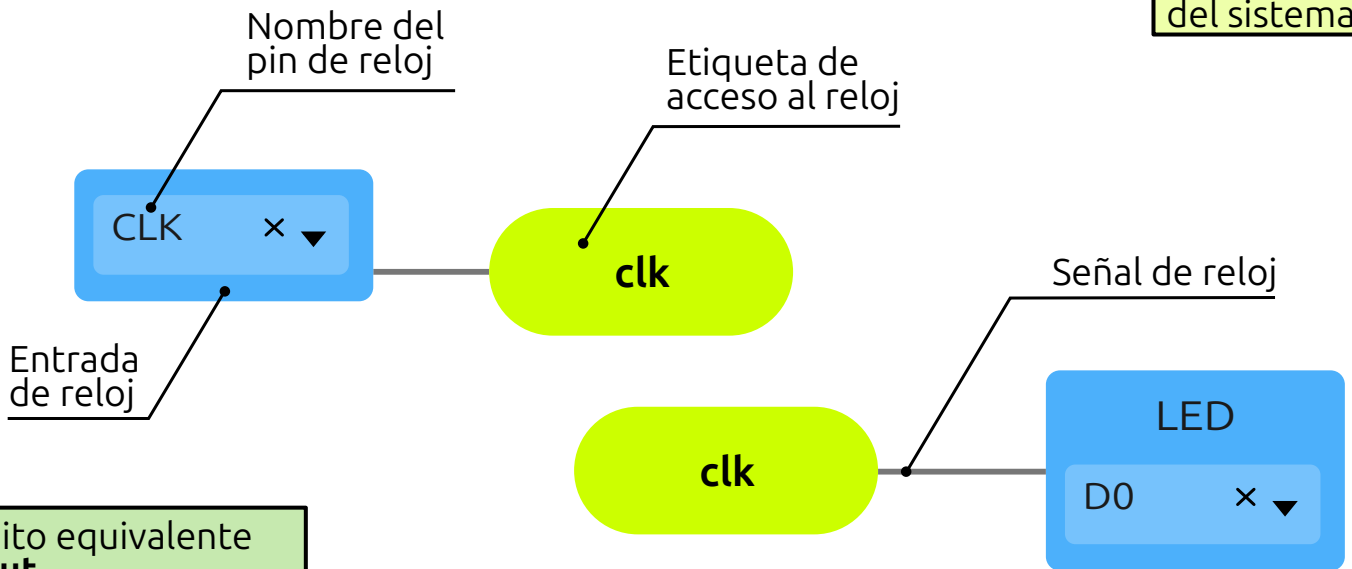


# Circuito en Icestudio


Acceso al reloj del sistema



Circuito equivalente a input

Recursos: LC: 1 IO: 2

## Cronograma

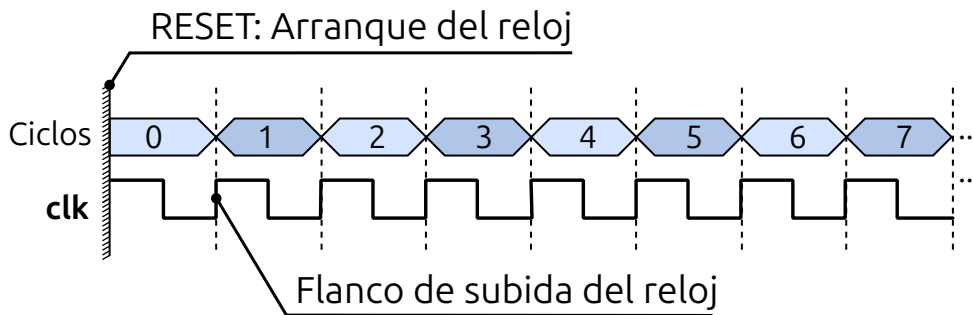


## Resultado

Circuito: LED-INF

Test del reloj

Circuito SIN ESTADO

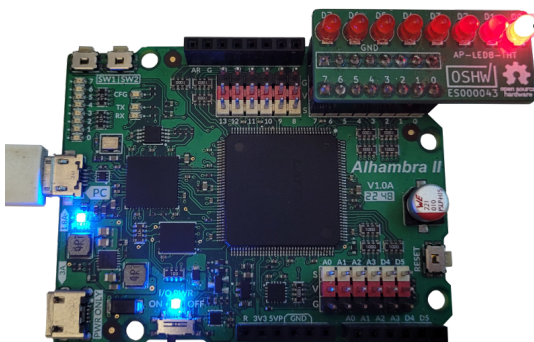

LED encendido  
(Con menor intensidad)



025

clk

Reloj del sistema

Definición de reloj

TUTORIAL (Obijuan)