
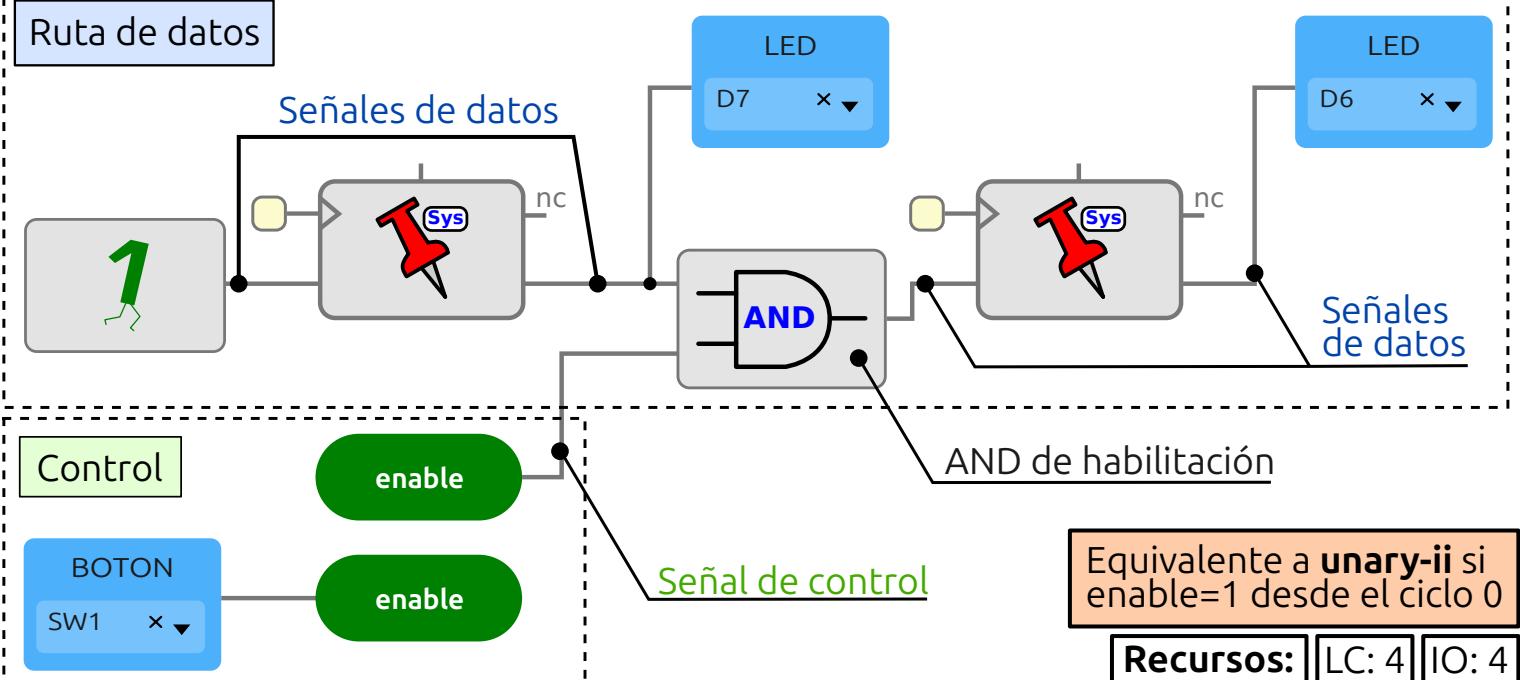


Círcito en Icestudio

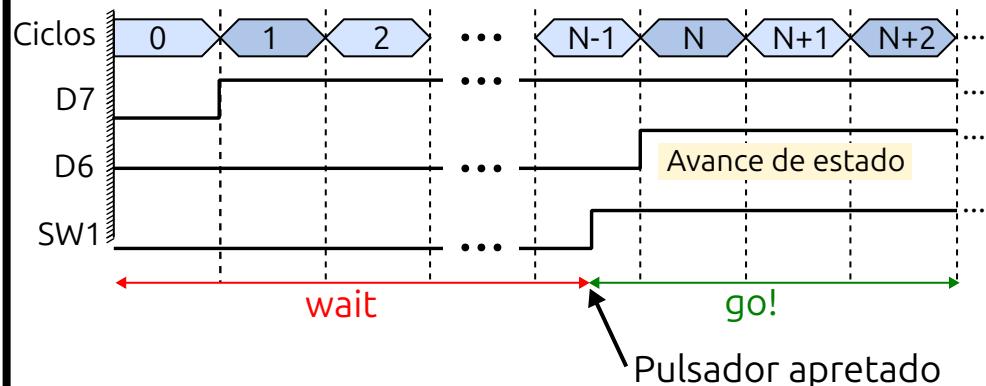

Cronograma



Estado

Ciclo	Estado		Enable
0	0	0	0
1	1	0	0
2	1	0	0 wait
3	1	0	0 wait
:	:	:	0 wait
N-1	1	1	1 go!
$\geq N$	1	1	1 go!

Resultado



057 unary-ii-wait Contador unario de 2 marcas con espera en I

TUTORIAL (Obijuan)