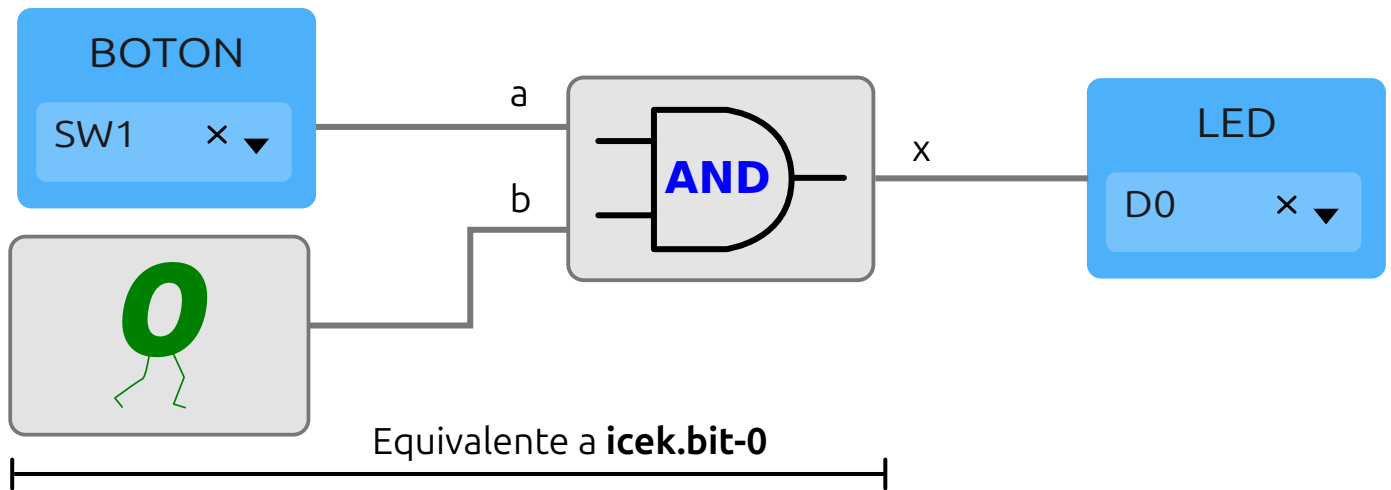



Circuito en Icestudio




Circuito equivalente a **ax-bit0**

Recursos: LC: 2 IO: 2

Cronograma

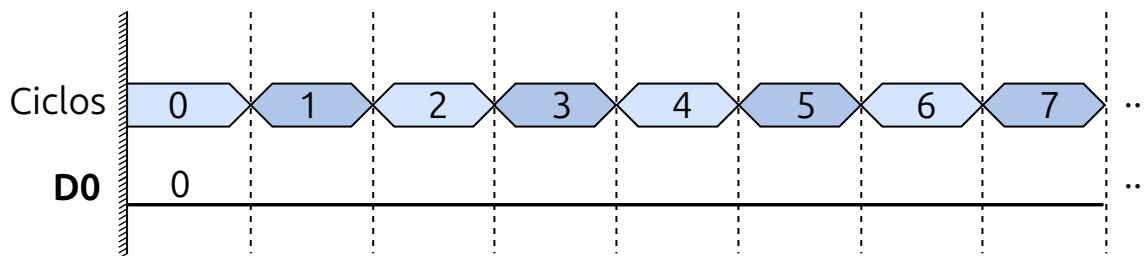

Resultado

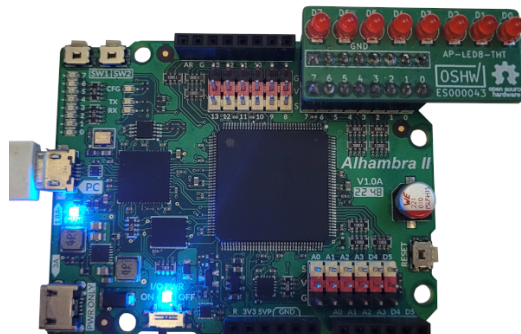

Circuito: **LEDOFF-INF**

Circuito SIN ESTADO



017 and0

Simplificación de deshabilitación

Simplificación

TUTORIAL (Objuan)