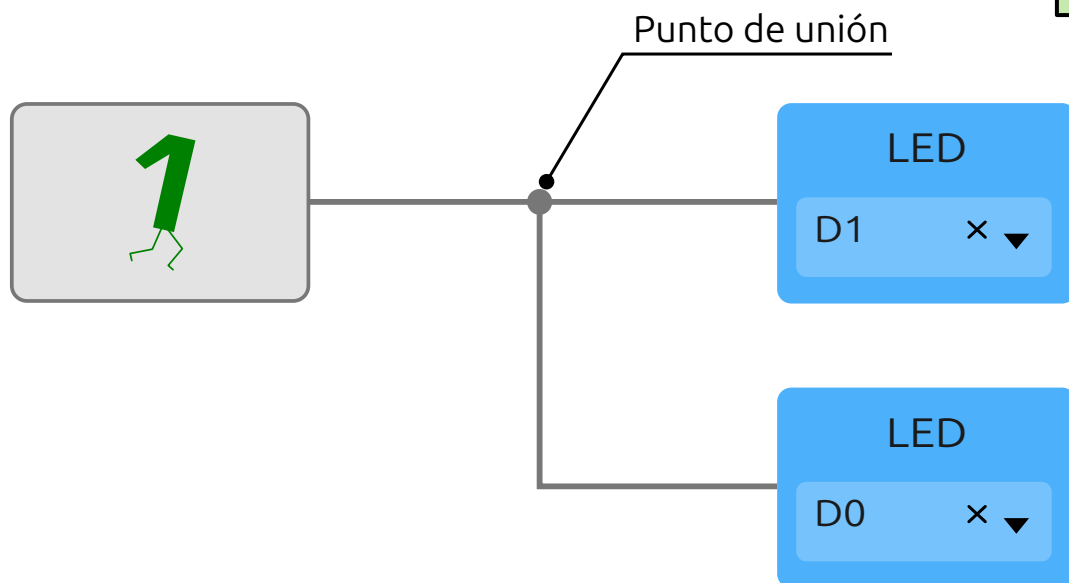


Circuito en Icestudio

Circuito equivalente a **paralell**



Recursos: LC: 1 IO: 2


Cronograma

Ciclos	0	1	2	3	4	5	6	7	...
D1	1	1	1	1	1	1	1	1	...
D0	1	1	1	1	1	1	1	1	...

Resultado

Circuito: 2LEDON-INF

Circuito SIN ESTADO

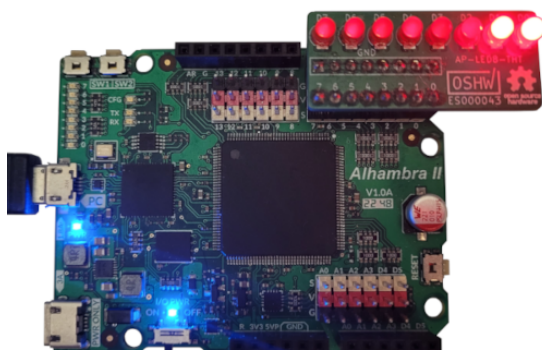

007

dup

Principio de duplicación de Bits

Bifurcaciones

TUTORIAL (Obijuan)