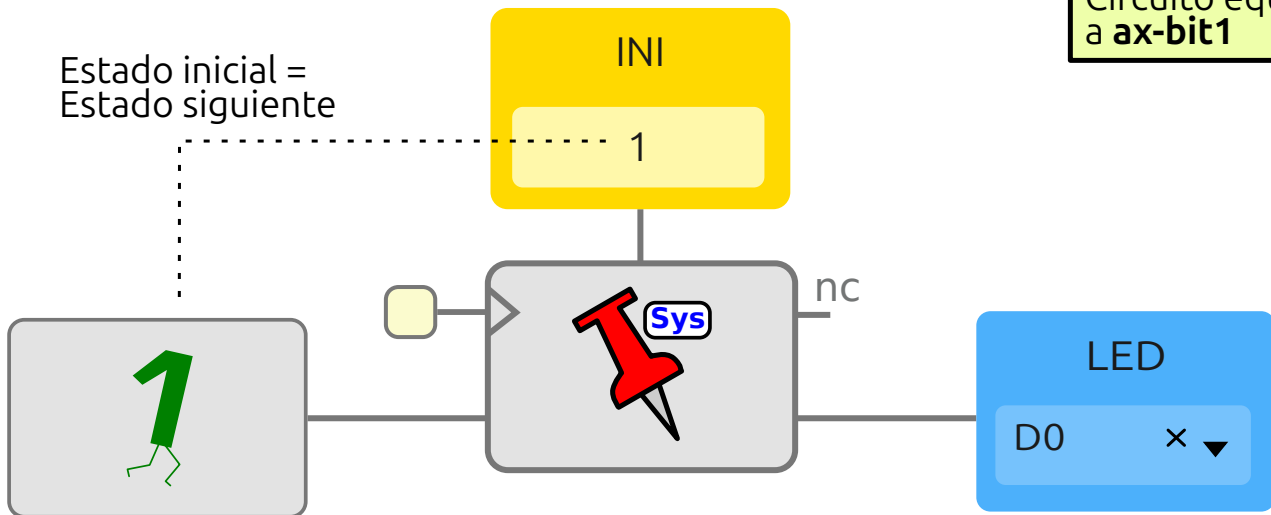



Circuito en Icestudio

Circuito equivalente a **ax-bit1**



Recursos: LC: 1 IO: 2

Cronograma

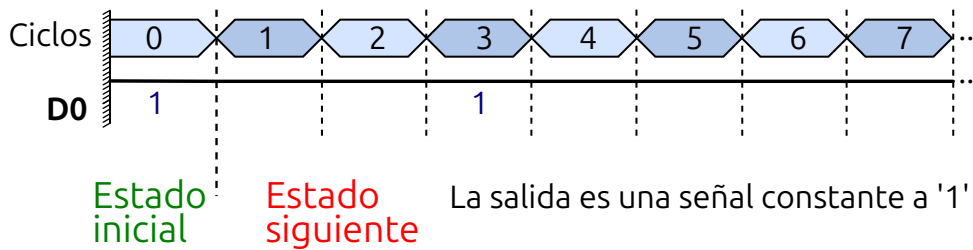


Estado

Ciclo	Estado
0	1
≥ 1	1

Resultado

Circuito: LEDON-INF

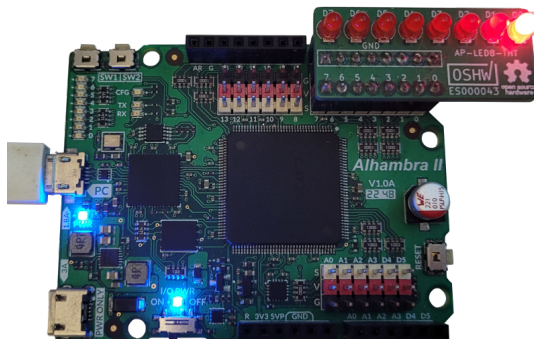

032

1sysdff1

Simplificación de biestables constantes

TUTORIAL (Obijuan)