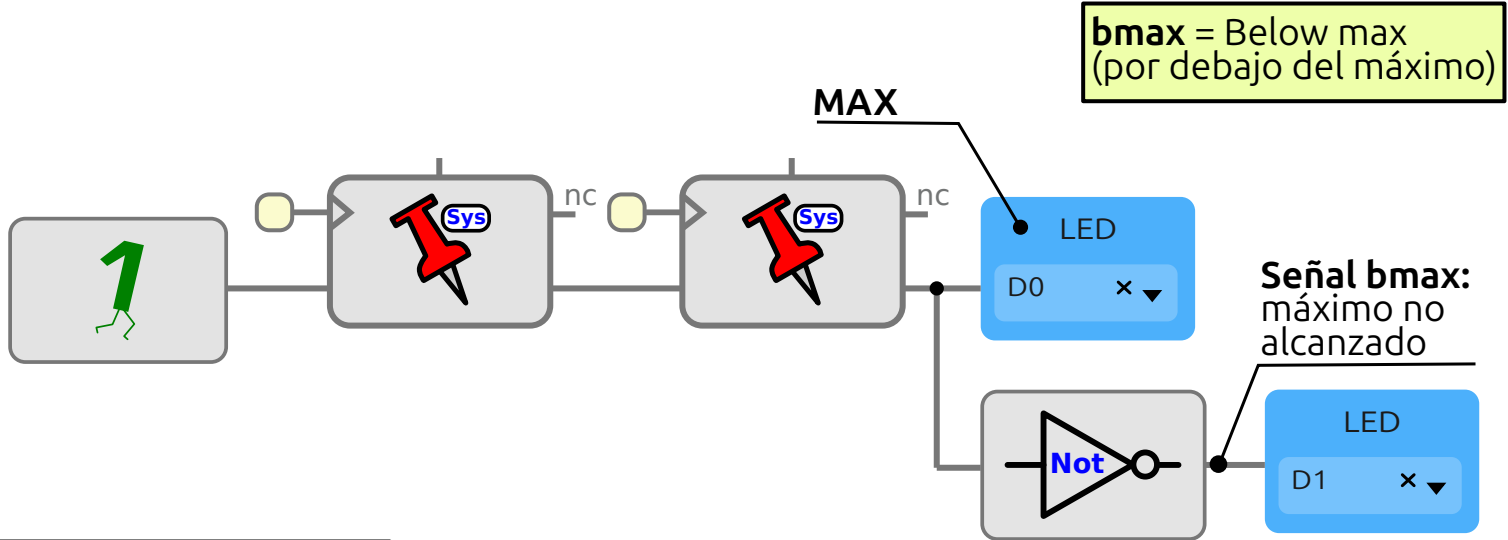



# Circuito en Icestudio



Contador unario de 2 marcas, con señal bmax

Recursos: LC: 5 IO: 3

## Cronograma

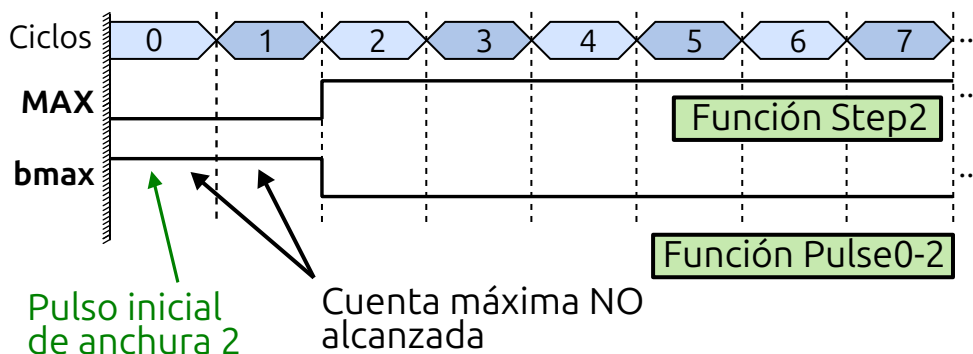


## Estado

Ciclo	Estado		bmax
0	0	0	1
1	1	0	1
$\geq 2$	1	1	0

2 bits de almacenamiento

## Resultado

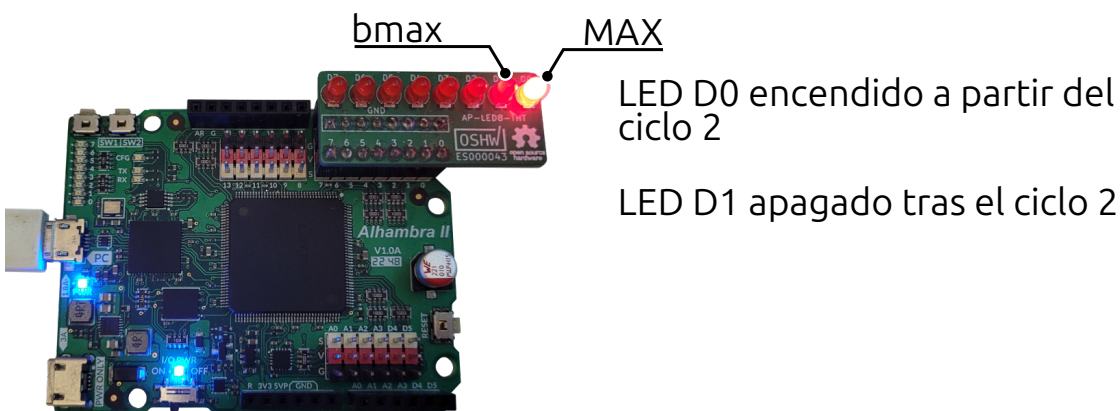

Circuito: **Pulse2-0**  
Pulso inicial de anchura 2 ciclos



039 unary-ii-bmax

Señal bmax. Máximo no alcanzado

## TUTORIAL (Obijuan)