
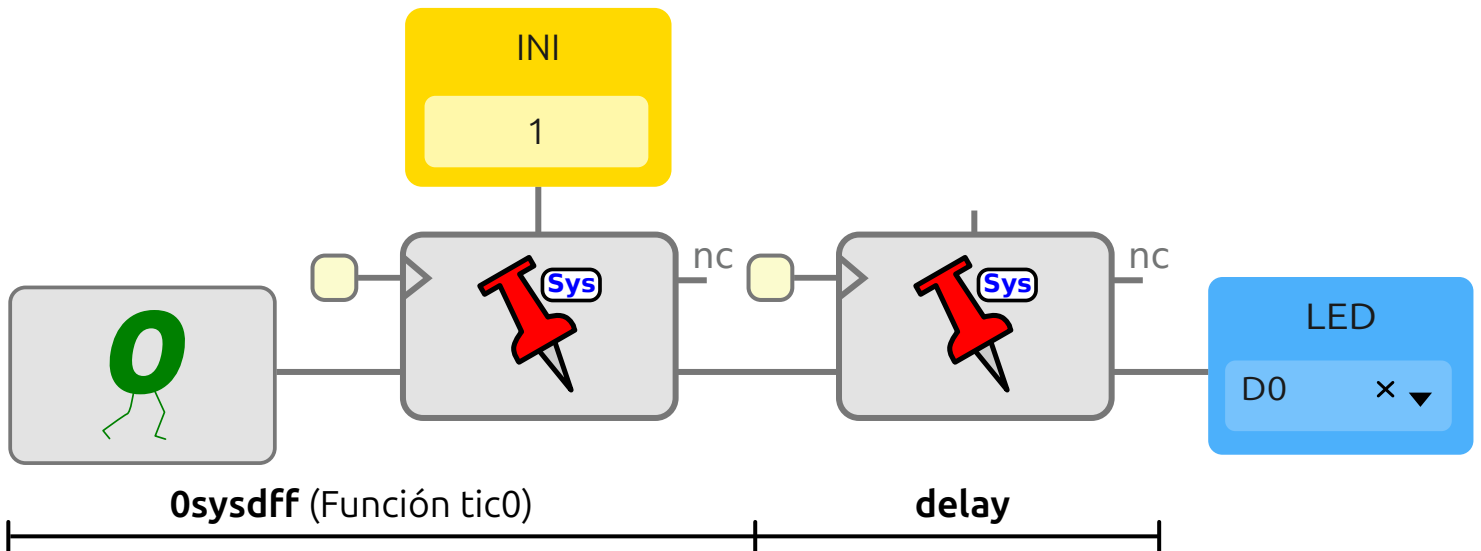


Circuito en Icestudio

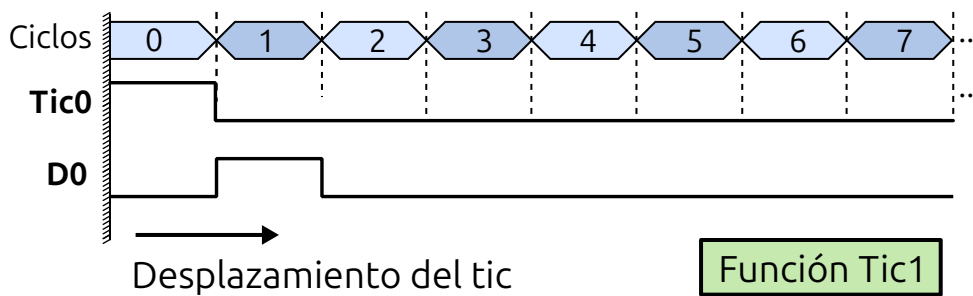

Recursos: LC: 4 IO: 2

Cronograma




Estado

Ciclo	Estado	
0	1	0
1	0	1
≥2	0	0

2 bits de almacenamiento

Resultado

Circuito: TIC1

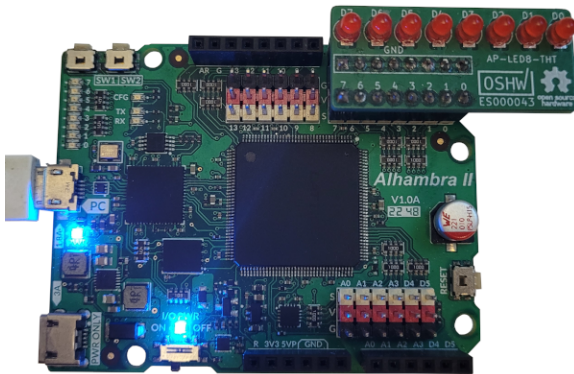

LED apagado indefinidamente a partir del ciclo 2



037 shift

Principio de desplazamiento

Movimiento de un bit

TUTORIAL (Obijuan)