
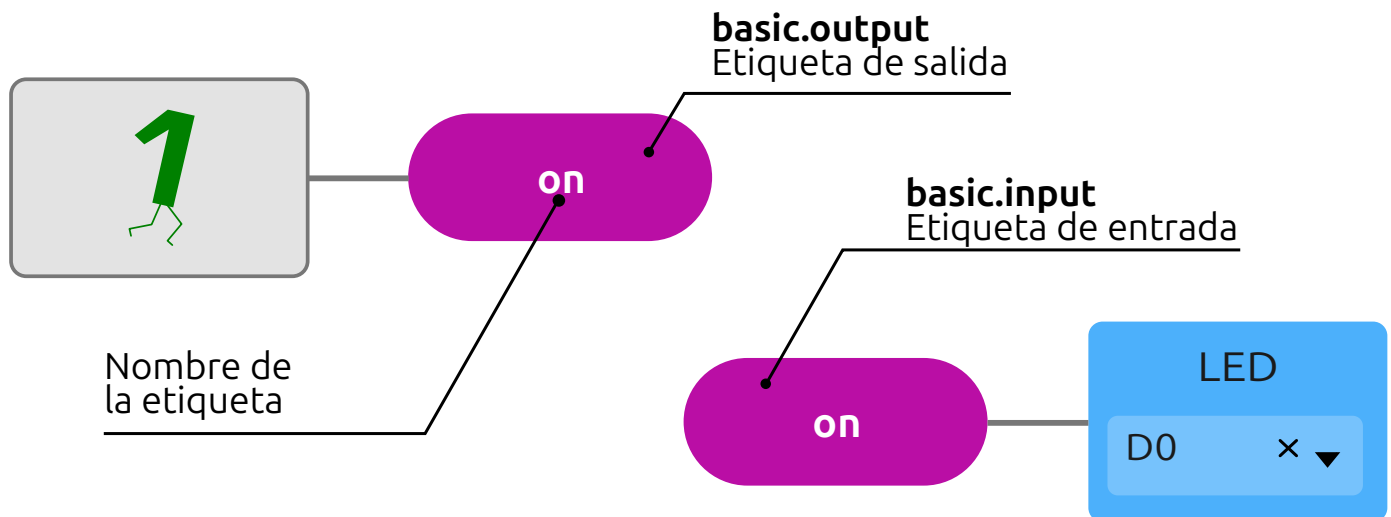


Circuito en Icestudio

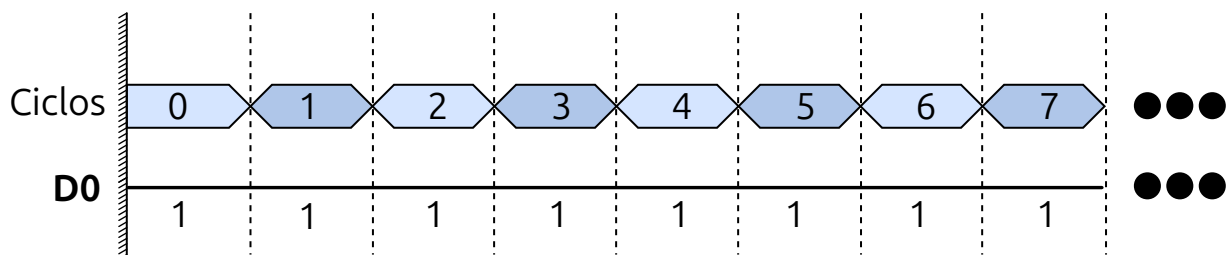


Recursos: LC: 1 IO: 1

Cronograma



Resultado

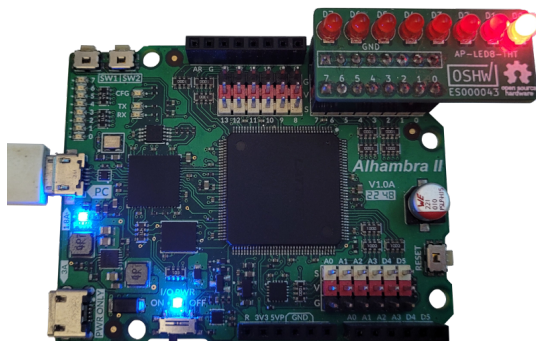

Circuito equivalente a **ax-bit1**

Circuito SIN ESTADO



005

label

Etiquetas

Definición de los bloques de etiqueta

TUTORIAL (Obijuan)