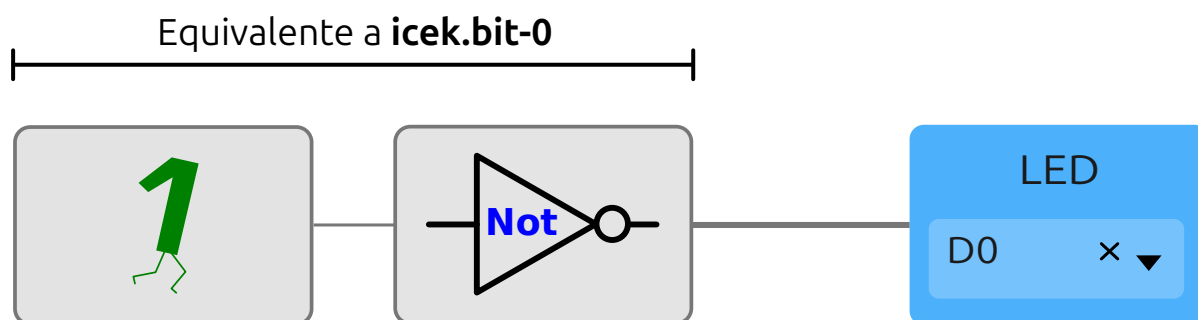



Circuito en Icestudio




Circuito equivalente a **ax-bit0**

Recursos: LC: 2 IO: 1

Cronograma

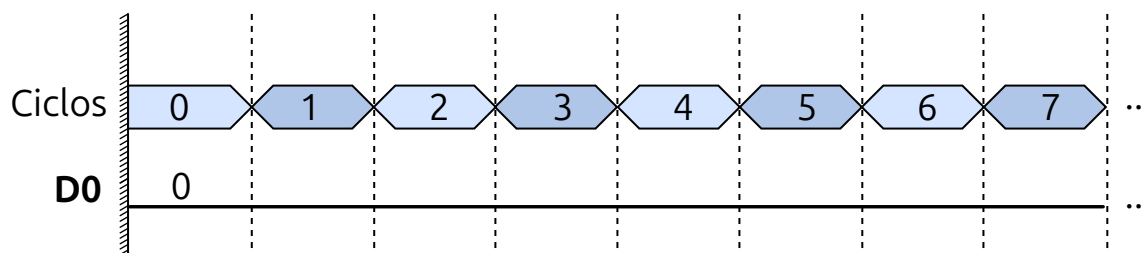

Resultado

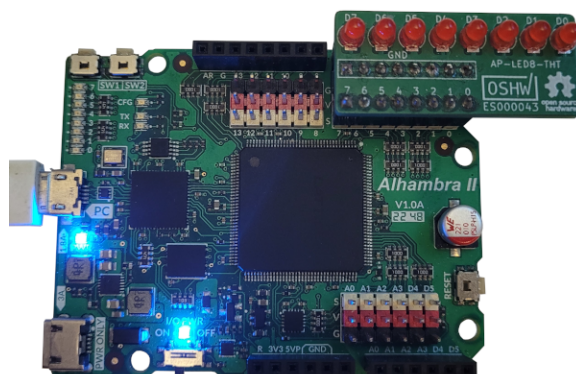

Circuito: LEDOFF-INF

Circuito SIN ESTADO



012 not1 Generación alternativa del bit 0

TUTORIAL (Obijuan)