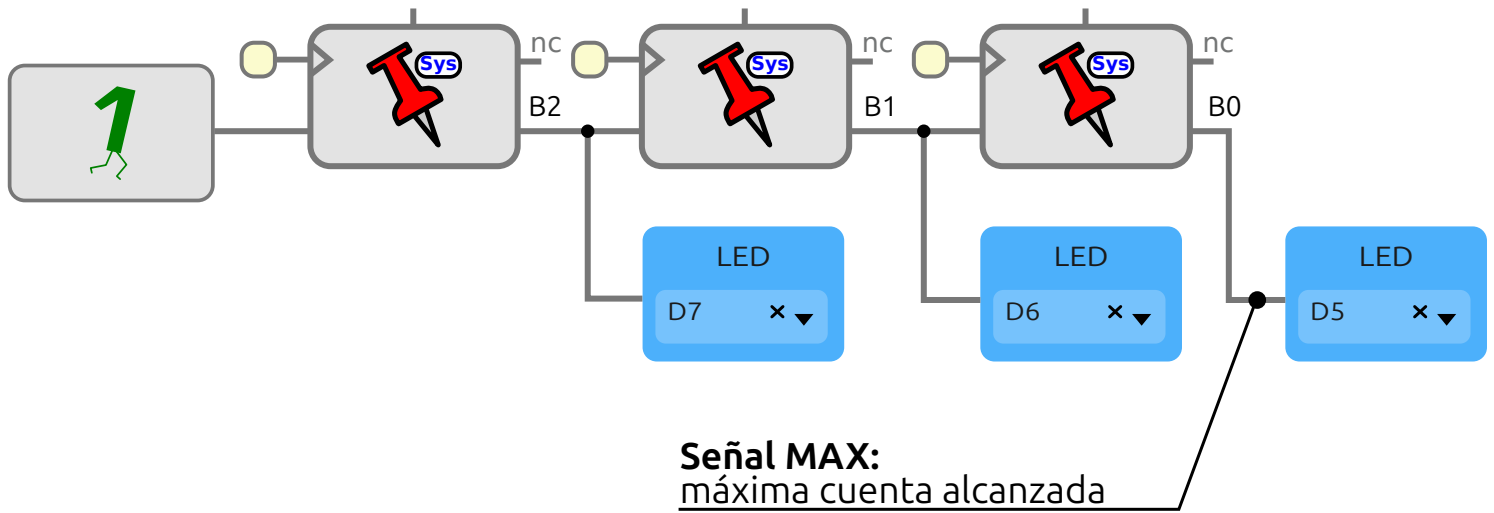



Circuito en Icestudio



Recursos: LC: 4 IO: 4

Se muestra el número del ciclo actual en los LEDs

Cronograma

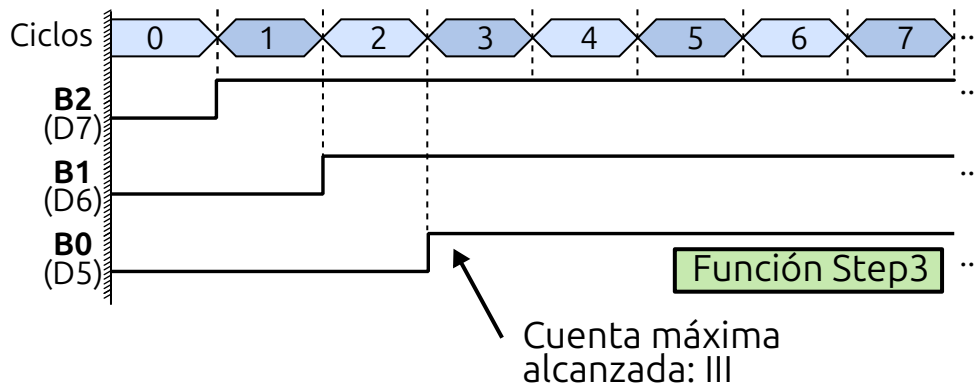


Estado

Ciclo	MAX		
0	0	0	0
1	1	0	0
2	1	1	0
≥3	1	1	1

3 bits de almacenamiento

Resultado

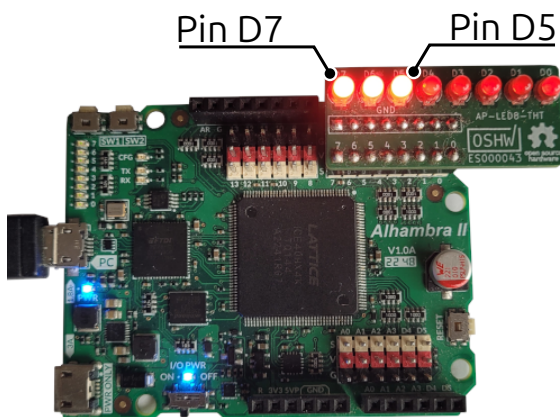

Circuito: UCONT3

LEDs D7, D6 y D5 encendidos a partir del ciclo 3



048 unary-iii Contador unario de ciclos, de 3 marcas

TUTORIAL (Obijuan)