
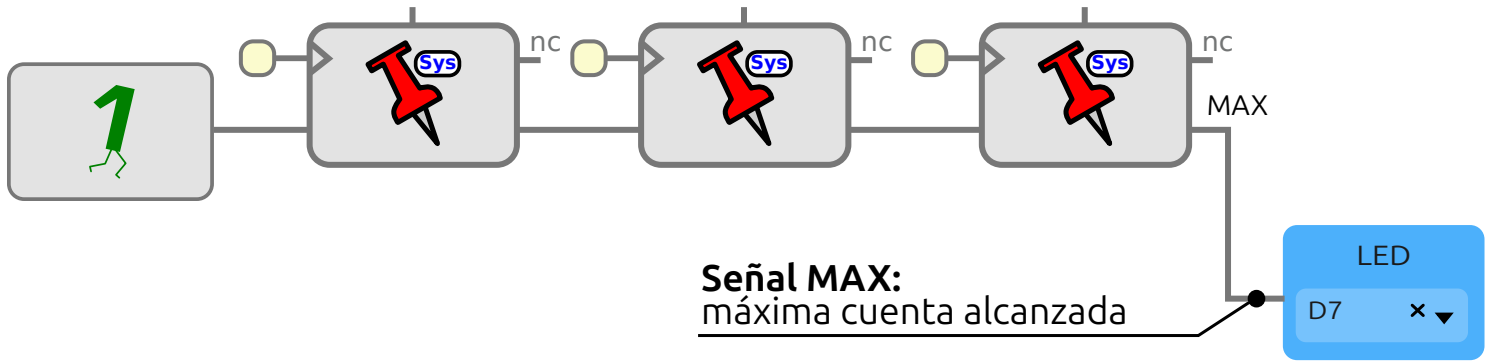


Circuito en Icestudio

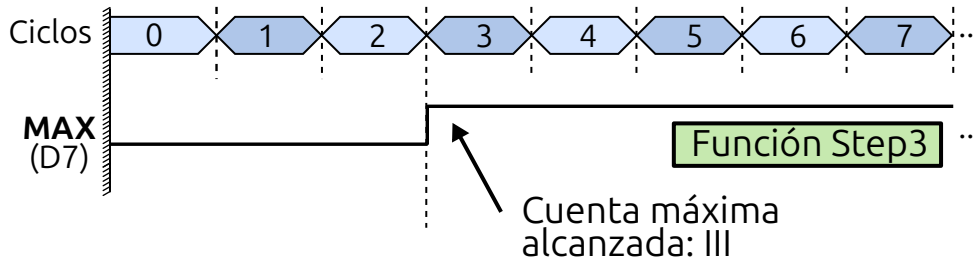

Recursos: LC: 4 IO: 2

Cronograma




Estado


Ciclo	MAX		
0	0	0	0
1	1	0	0
2	1	1	0
≥3	1	1	1

3 bits de almacenamiento

Resultado

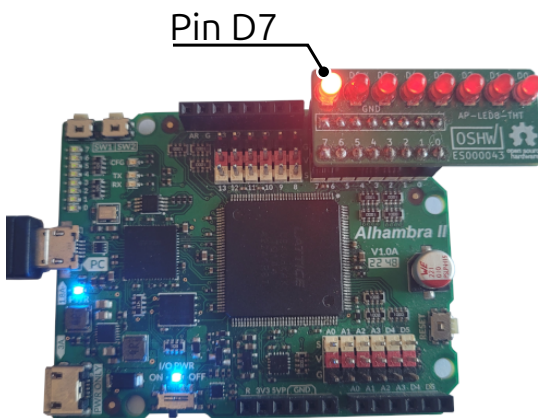

LED D7 encendido a partir del ciclo 3

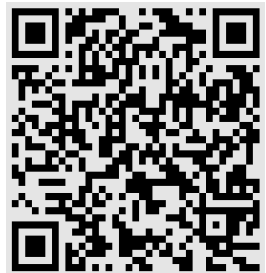

051 unary-iii-timer

Temporizador unario de 3 ciclos

TUTORIAL (Obijuan)