
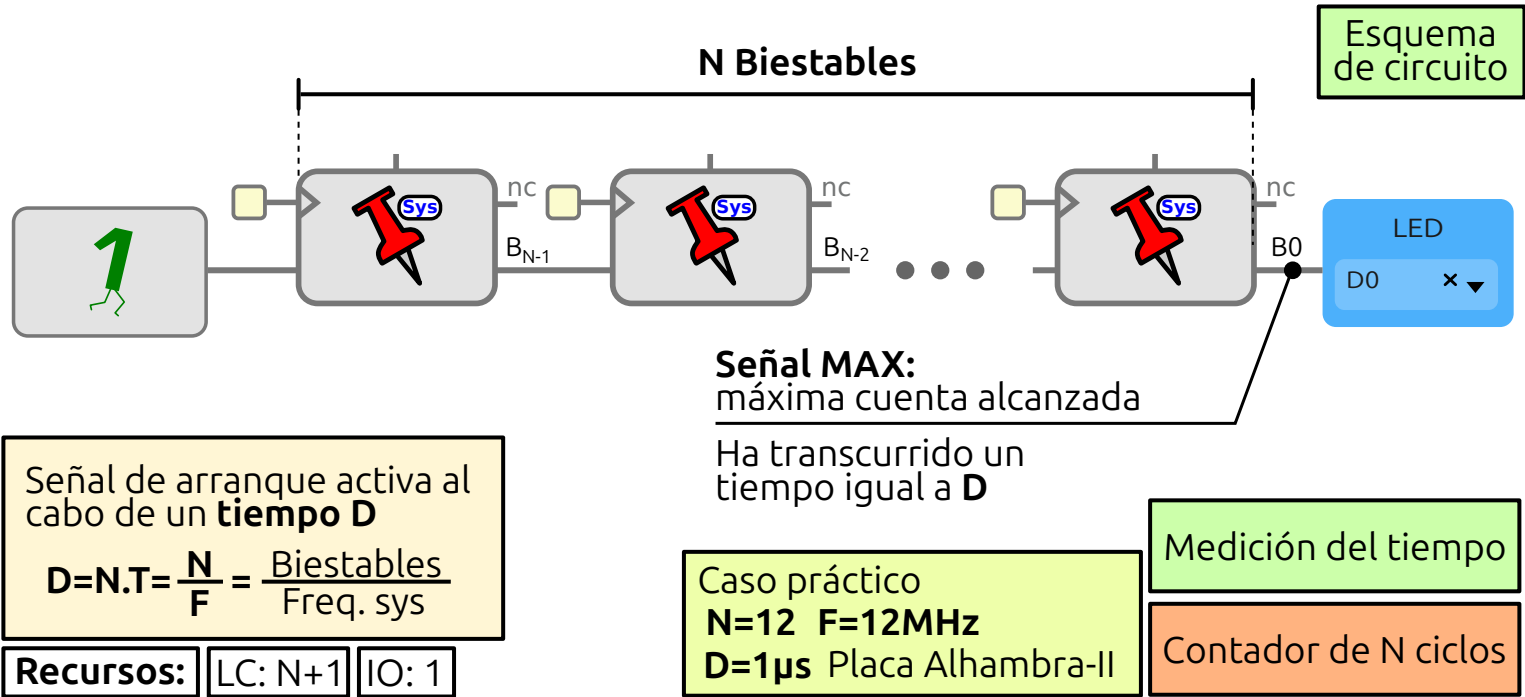


Circuito en Icestudio

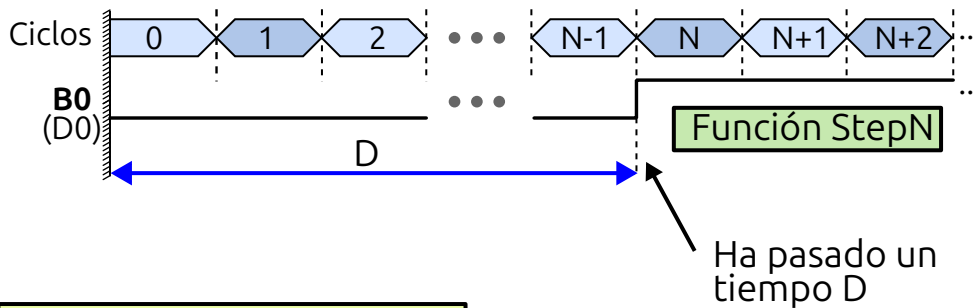

Cronograma




N bits de almacenamiento

Estado

Ciclo					MAX
0	0	0	...	0	0
1	1	0	...	0	0
2	1	1	...	0	0
...
N-1	1	1	...	1	0
≥N	1	1	...	1	1

Resultado

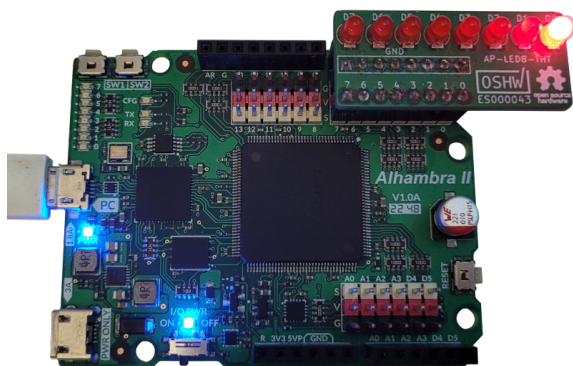

LED0 se enciende al cabo de **1µs**

Caso de estudio
12 Biestables

Circuito: **STEPN**



041

unary-n

Contador unario de ciclos, de n marcas

TUTORIAL (Obijuan)