
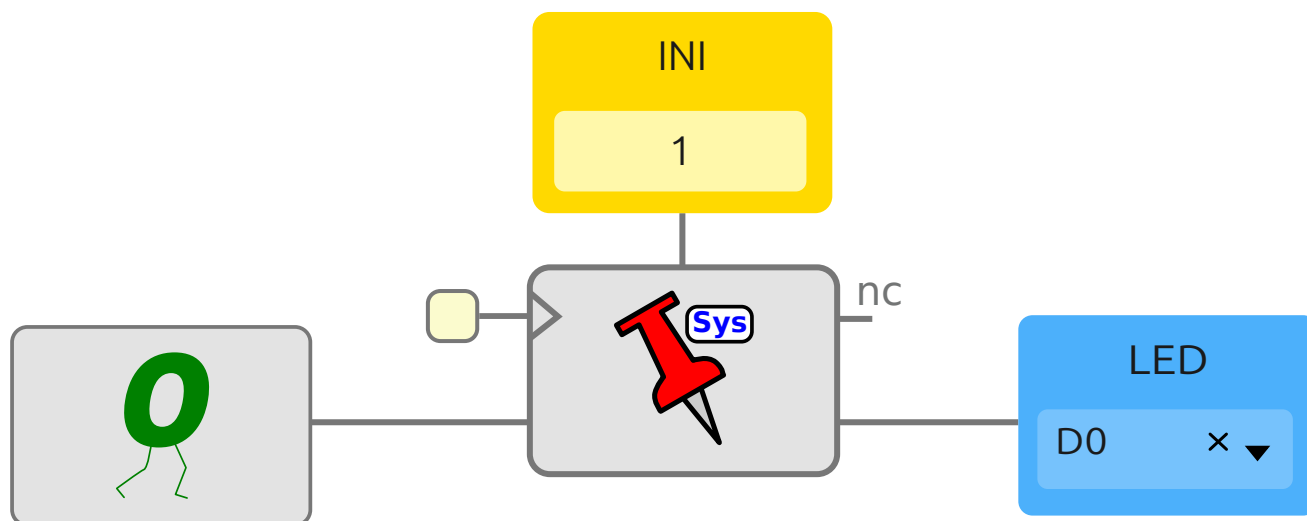


# Circuito en Icestudio

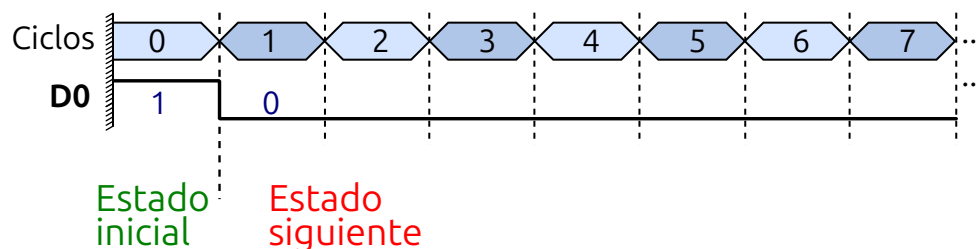

Recursos: LC: 4 IO: 2

## Cronograma



Función Pulso unidad (tic)


¡Tic inicial!

## Estado

Ciclo	Estado
0	1
$\geq 1$	0

## Resultado

Circuito: LEDOFF-INF

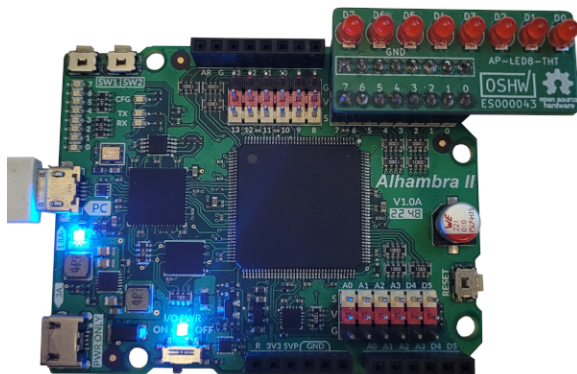

034 0sysdff1 Tic en ciclo 0 Tic inicial

## TUTORIAL (Obijuan)