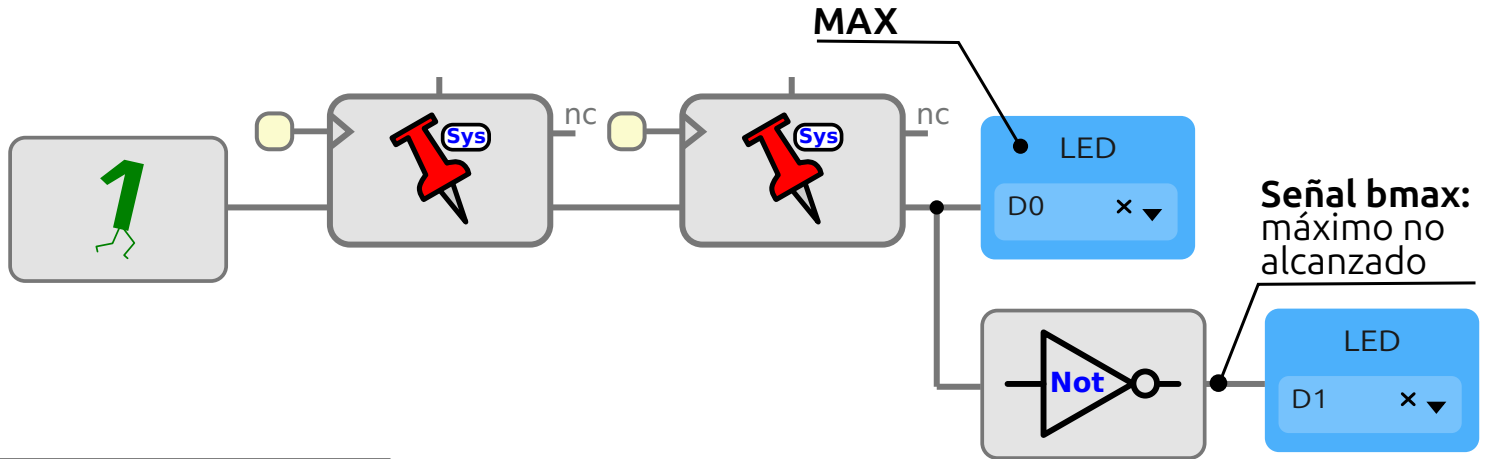



Circuito en Icestudio



Contador unario de 2 marcas, con señal bmax

Recursos: LC: 5 IO: 3

Cronograma

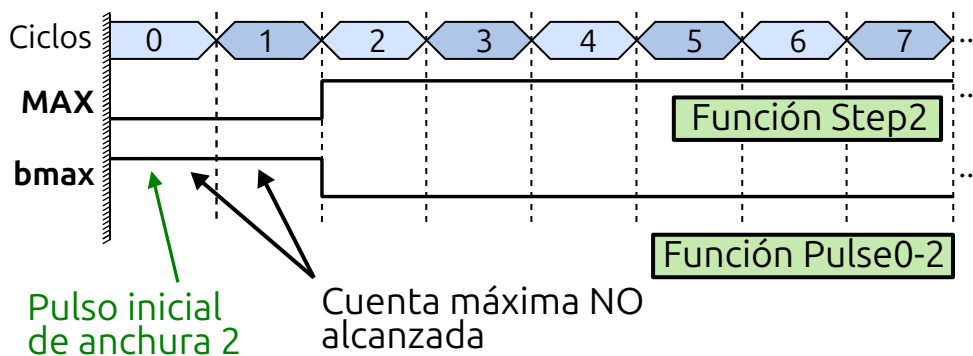


Estado

Ciclo	Estado		bmax
0	0	0	1
1	1	0	1
≥ 2	1	1	0

2 bits de almacenamiento

Resultado

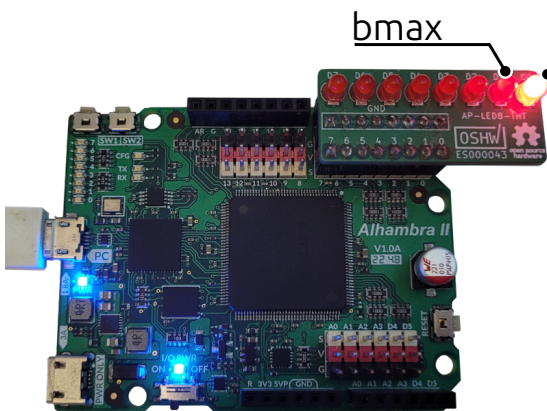

LED D0 encendido a partir del ciclo 2

LED D1 apagado tras el ciclo 2

Circuito: **Pulse2-0**
Pulso inicial de anchura 2 ciclos



039 unary-ii-bmax

Señal bmax. Máximo no alcanzado

TUTORIAL (Obijuan)