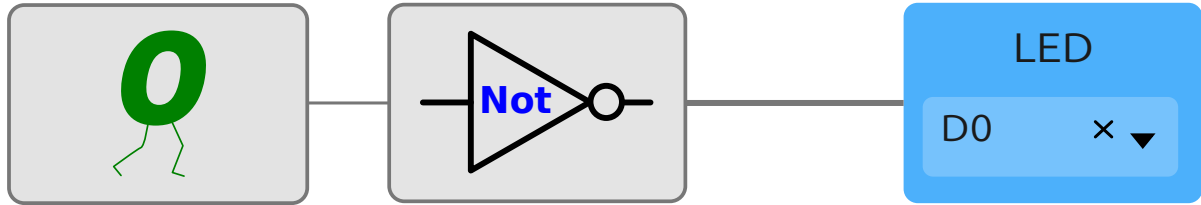


# Circuito en Icestudio


Equivalente a icek.bit-1




Circuito equivalente a **ax-bit1**

Recursos: LC: 1 IO: 1

## Cronograma

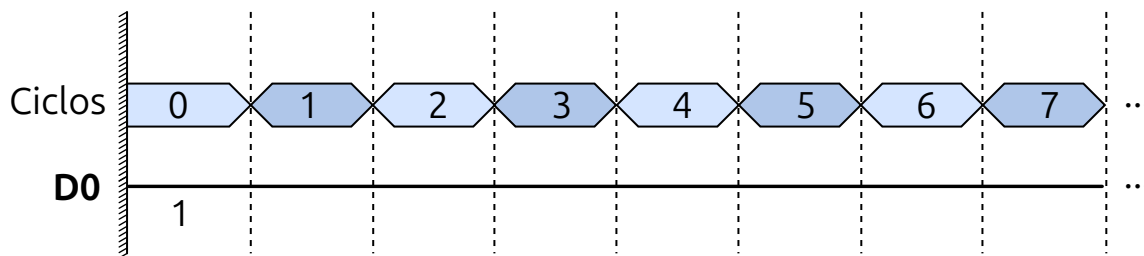

## Resultado

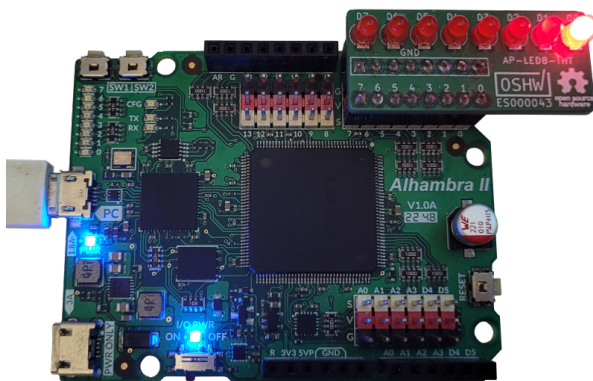

Circuito: **LEDON-INF**

Circuito SIN ESTADO



012 not0

Generación alternativa del bit 1

Simplificación

TUTORIAL (Obijuan)