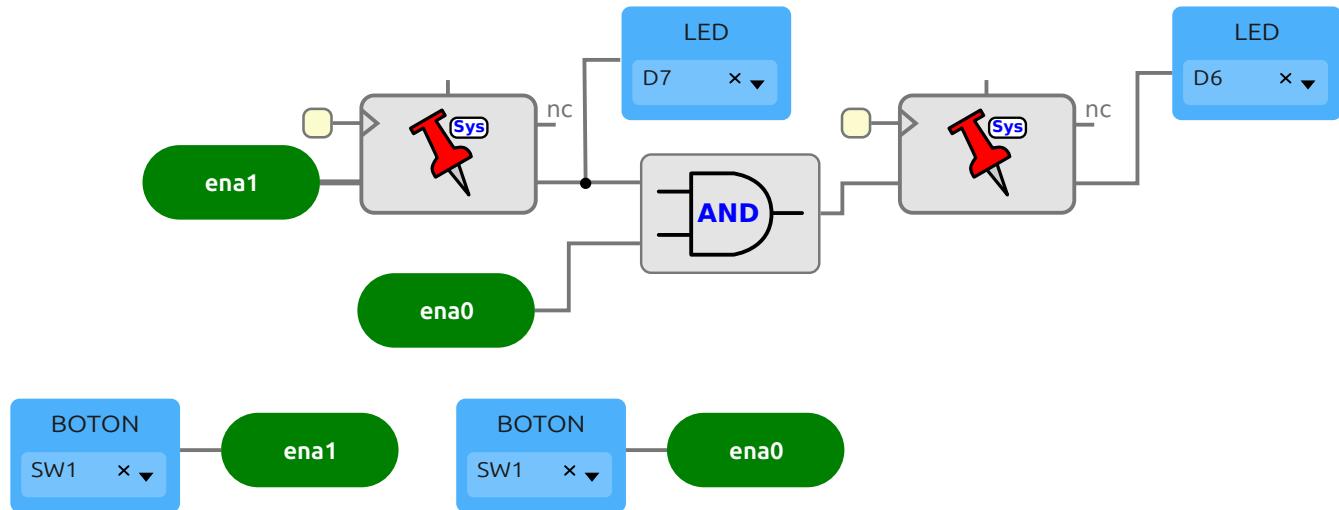



Círcito en Icestudio



Recursos: LC: 4 IO: 5

Equivalente a **unary-ii-wait2**

Cronograma

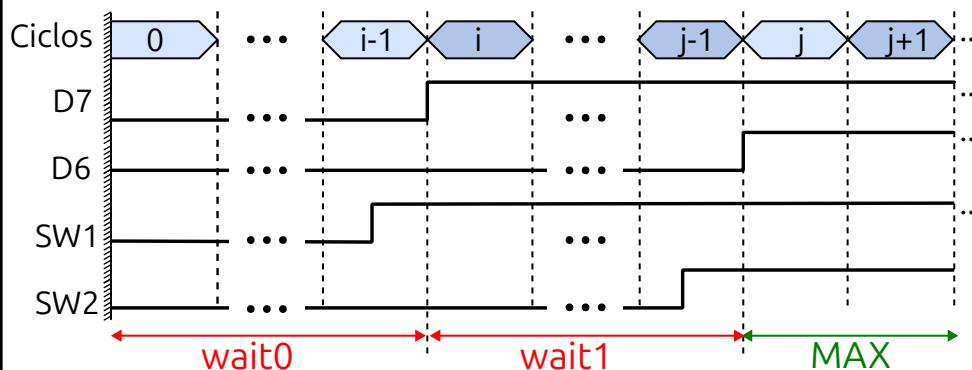

2 bits de almacenamiento

Estado

Ciclo	Estado	Ena1	Ena0	
0	0 0	0	0	wait0
...
i-1	0 0	0	0	wait0
i	1 0	1	0	wait1
...
j-1	1 0	1	0	wait1
$\geq N$	1 1	1	1	MAX

Resultado

- 1 Inicio. Primera espera
wait0



- 2 SW1 apretado Segunda espera
wait1



- 3 SW1 y SW2 apretados Fin cuenta
MAX



044 unary-ii-wait2-simp

Contador unario de 2 marcas con espera en 0 y 1. Simplificación

TUTORIAL (Obijuan)