
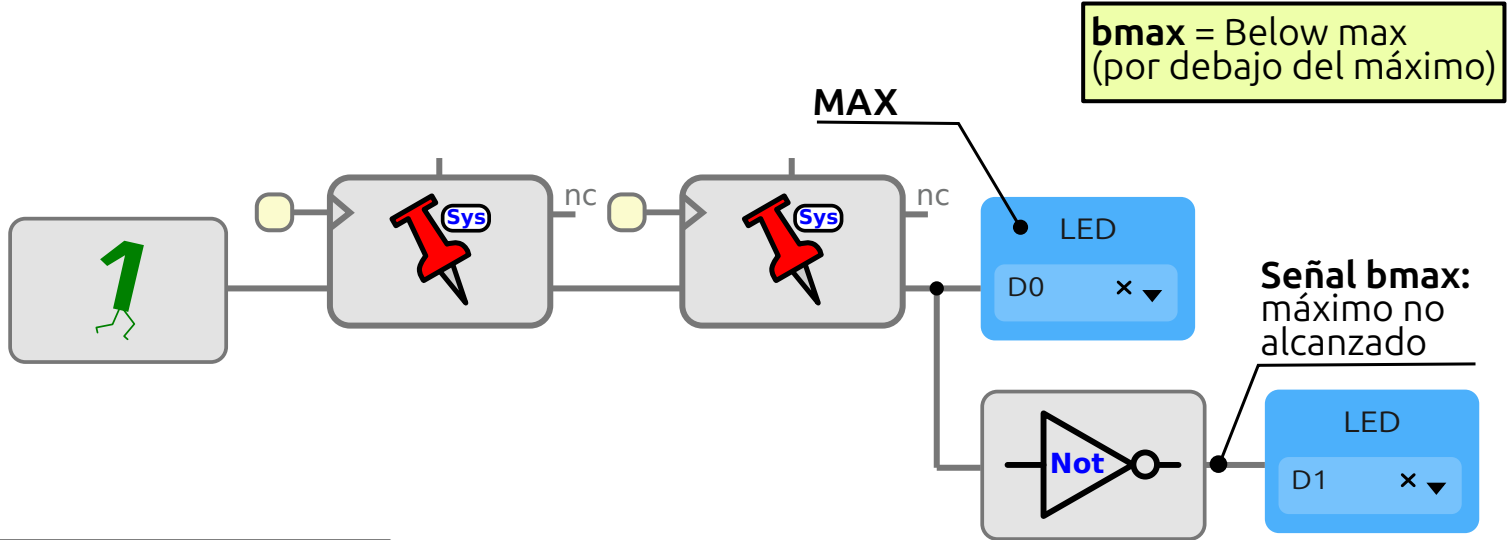


Circuito en Icestudio

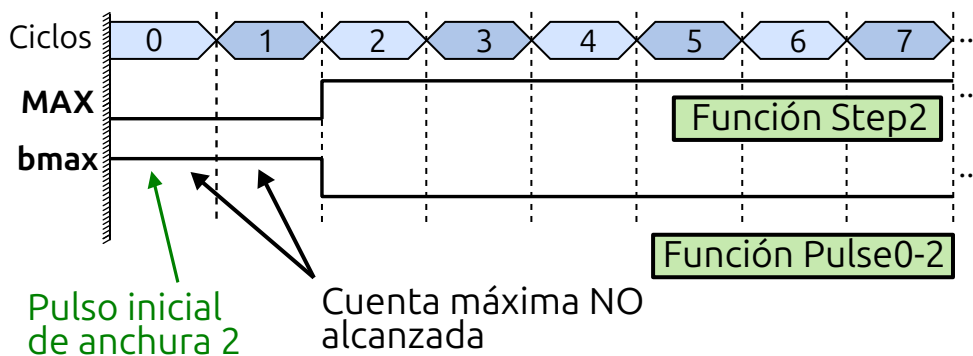

Cronograma




Estado


Ciclo	Estado		bmax
0	0	0	1
1	1	0	1
≥ 2	1	1	0

2 bits de almacenamiento

Resultado

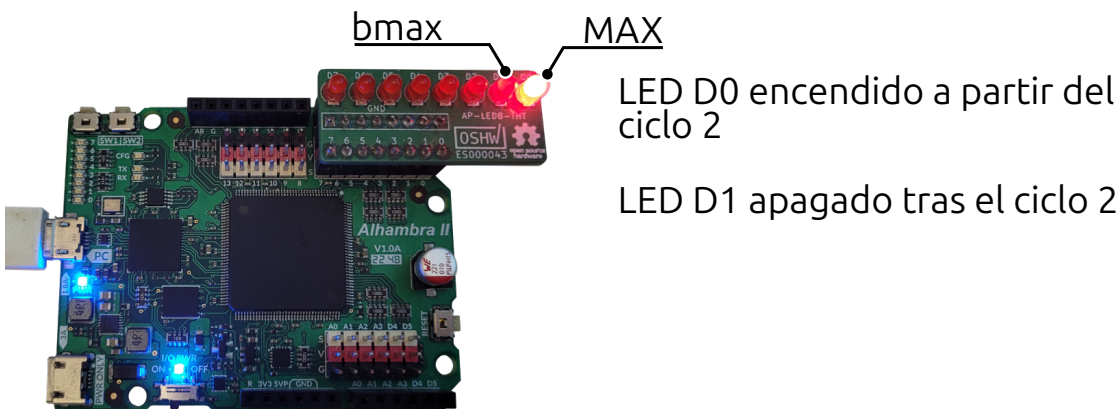

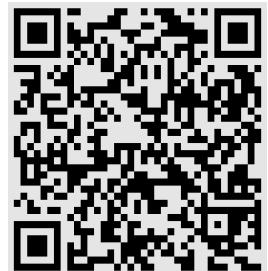Circuito: **Pulse2-0**
Pulso inicial de anchura 2



043

unary-ii-bmax

Señal bmax. Máximo no alcanzado

TUTORIAL (Obijuan)