

Círcito en Icestudio

Pin de entrada:
basic.input

Texto:
Nombre del
recurso a leer

Nombre del
pin de entrada

BOTON

SW1


LED

D0

Recursos: LC: 1 IO: 2

Cronograma

Tabla de verdad

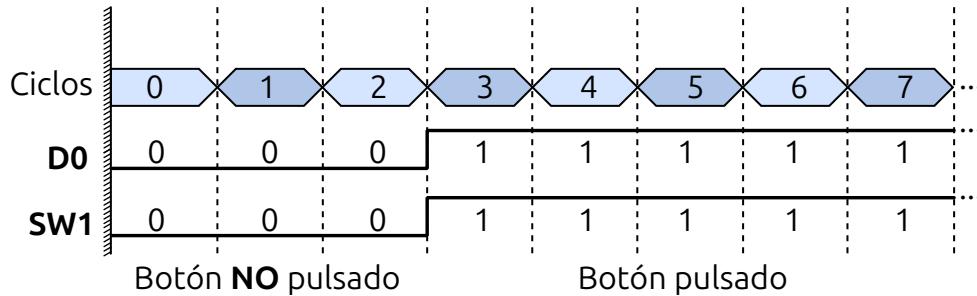

Entrada	Salida
SW1	D0
0	0
1	1

Resultado



(Botón NO pulsado)



(Botón pulsado)



Círcito: **LEDBTN**
Control de un LED con pulsador

Test de un Pulsador

Círcito SIN ESTADO



004 input

Entrada

Definición de entrada

TUTORIAL (Obijuan)