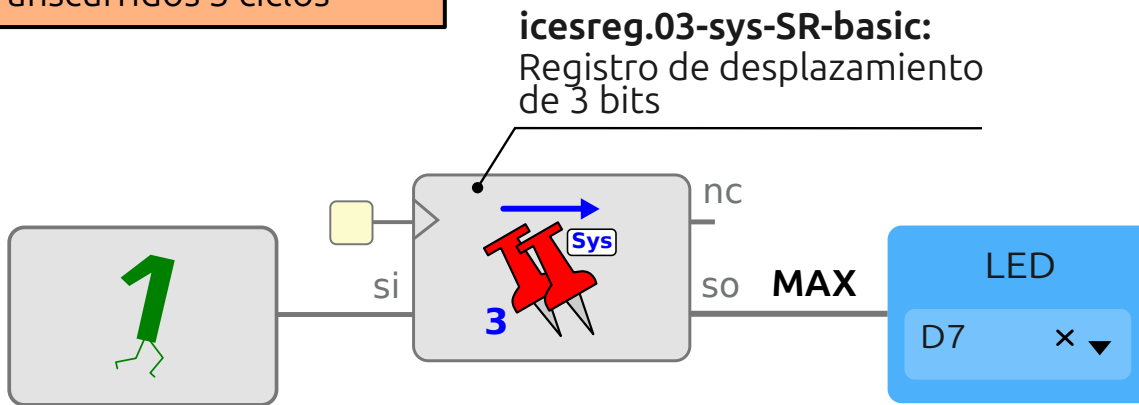


# Circuito en Icestudio

Se enciende el LED transcurridos 3 ciclos


Equivalente a unary-iii-timer

¡Nuevo bloque!



Recursos: LC: 4 IO: 2

## Cronograma

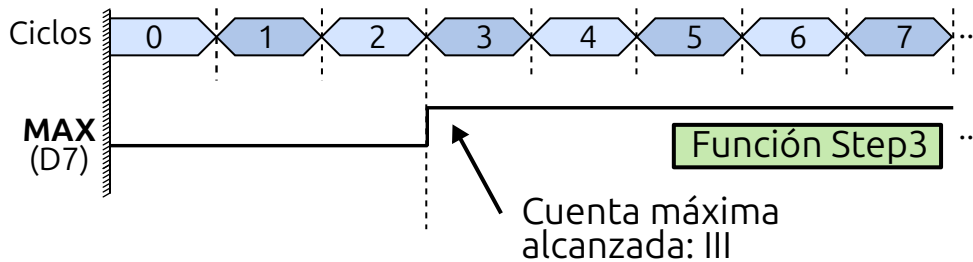


## Estado

Ciclo	MAX		
0	0	0	0
1	1	0	0
2	1	1	0
≥3	1	1	1

3 bits de almacenamiento

## Resultado

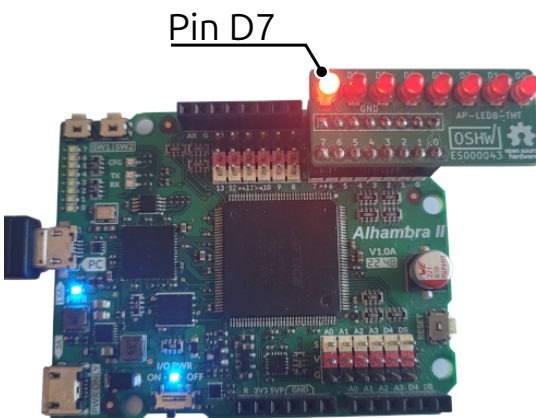

LED D7 encendido a partir del ciclo 3



046

sreg-unary-iii-timer

Temporizador unario-iii implementado con registro de desplazamiento

TUTORIAL (Obijuan)