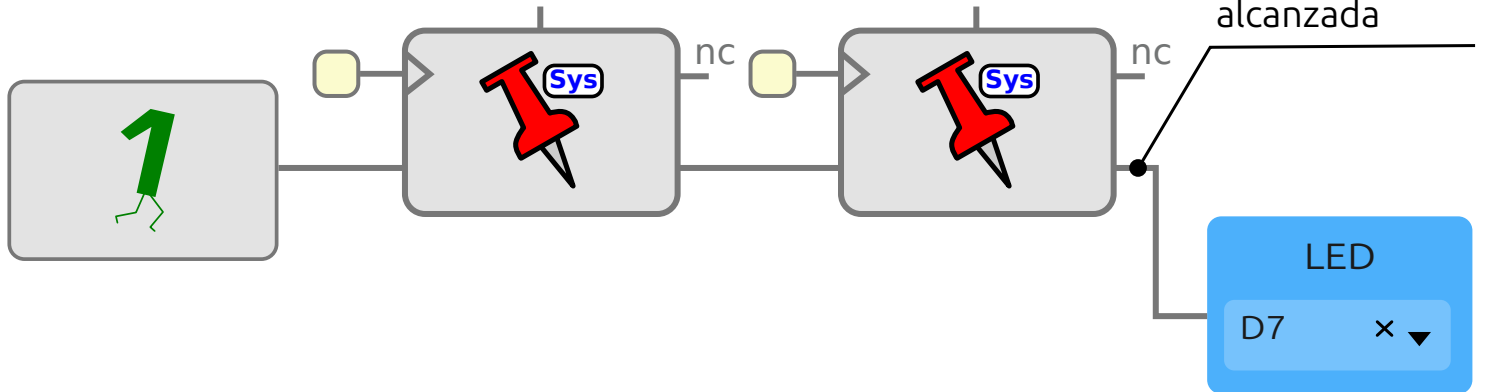



# Circuito en Icestudio

Se enciende el LED  
transcurridos 2 ciclos



Recursos: LC: 3 IO: 2

## Cronograma

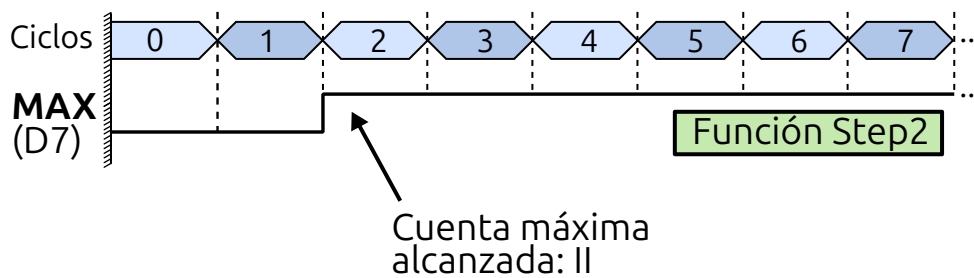


## Estado

Ciclo	Estado		MAX
0	0	0	0
1	1	0	0
$\geq 2$	1	1	1

2 bits de almacenamiento

## Resultado

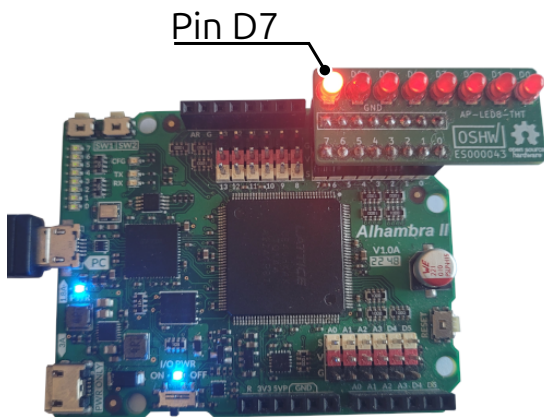

LED D7 encendido a partir del ciclo 2



050 unary-ii-timer

Temporizador unario de 2 ciclos

TUTORIAL (Obijuan)