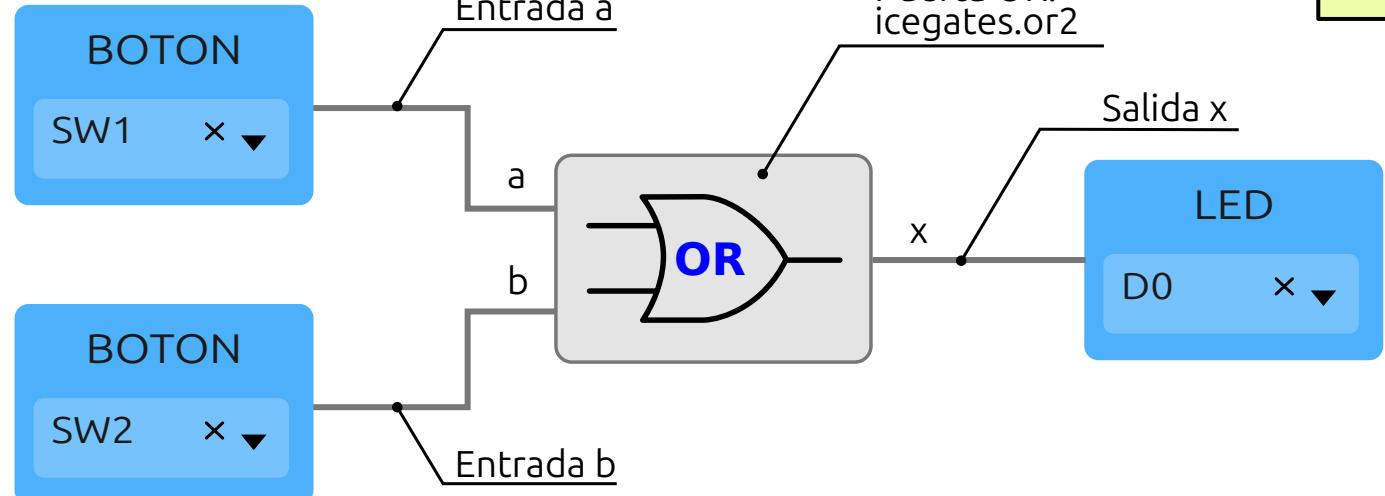


Círculo en Icestudio

$$x = a+b$$



Recursos: LC: 3 IO: 3

Prueba manual de la puerta OR

Cronograma

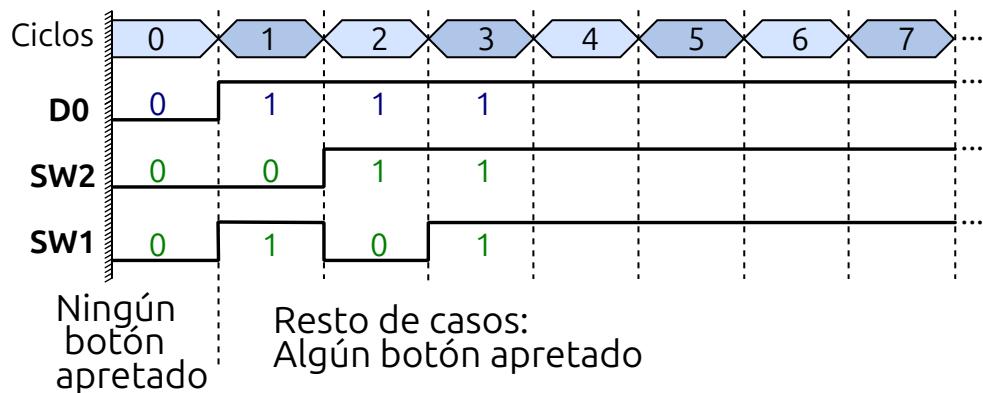



Tabla de verdad

Entradas	Salida	
SW2	SW1	D0
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


Resultado



(Resto de casos:
Algún botón apretado)

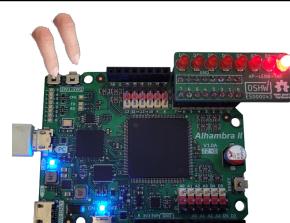

Círculo SIN ESTADO

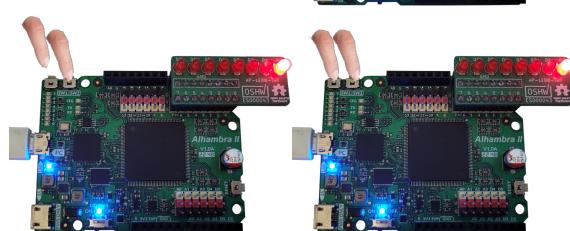

020 ax-or

Puerta OR

Definición del bloque OR

TUTORIAL (Obijuan)