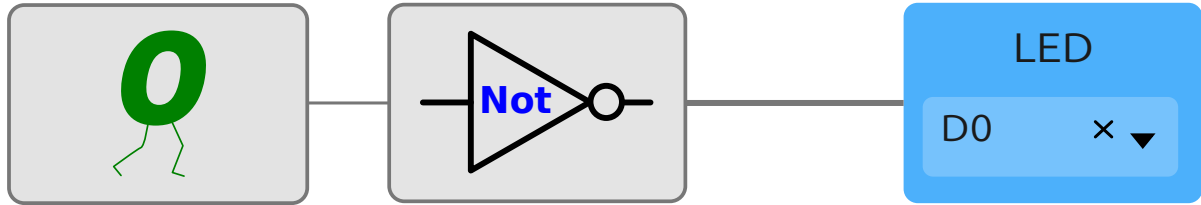


Circuito en Icestudio


Equivalente a icek.bit-1




Circuito equivalente a **ax-bit1**

Recursos: LC: 1 IO: 1

Cronograma

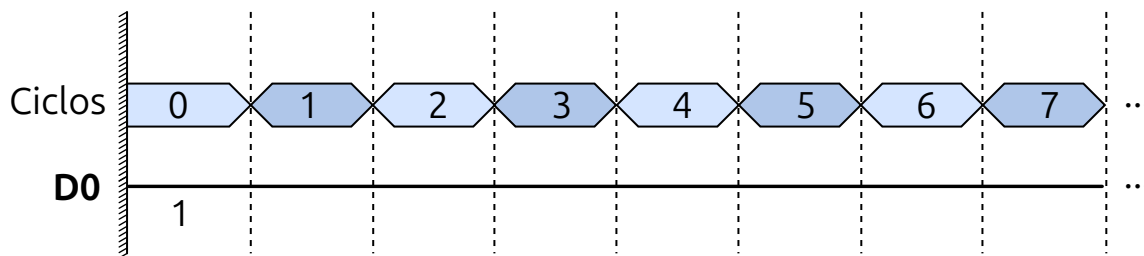

Resultado

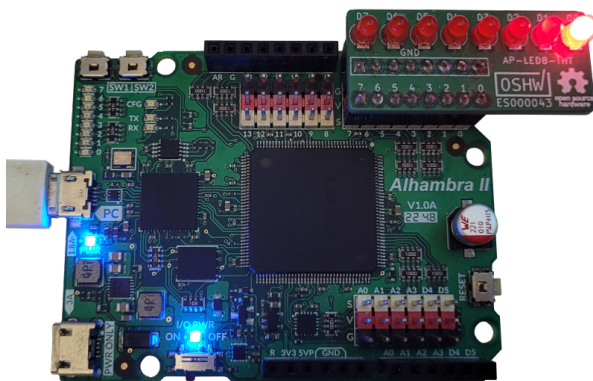

Circuito: **LEDON-INF**

Circuito SIN ESTADO

011 not0

Generación alternativa del bit 1

Simplificación



TUTORIAL (Obijuan)