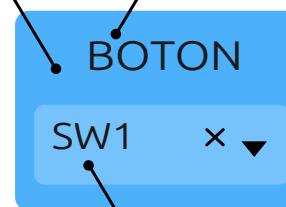


Círcito en Icestudio

Pin de entrada:
basic.input


Texto:
Nombre del
recurso a leer



Nombre del
pin de entrada

Recursos: LC: 1 IO: 2

Cronograma

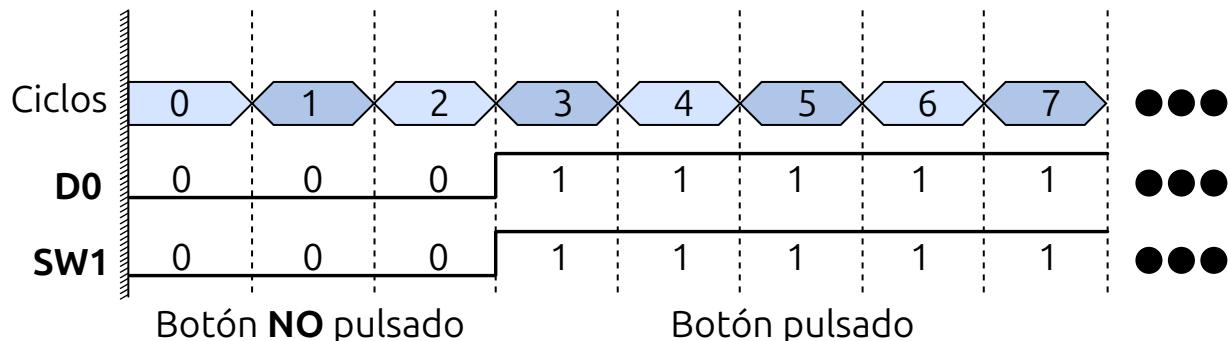

Resultado



(Botón NO pulsado)



(Botón pulsado)



Círcito: **LEDBTN**
Control de un LED con pulsador

Test de un Pulsador

Círcito SIN ESTADO



004 input

Entrada

Definición de entrada

TUTORIAL (Obijuan)