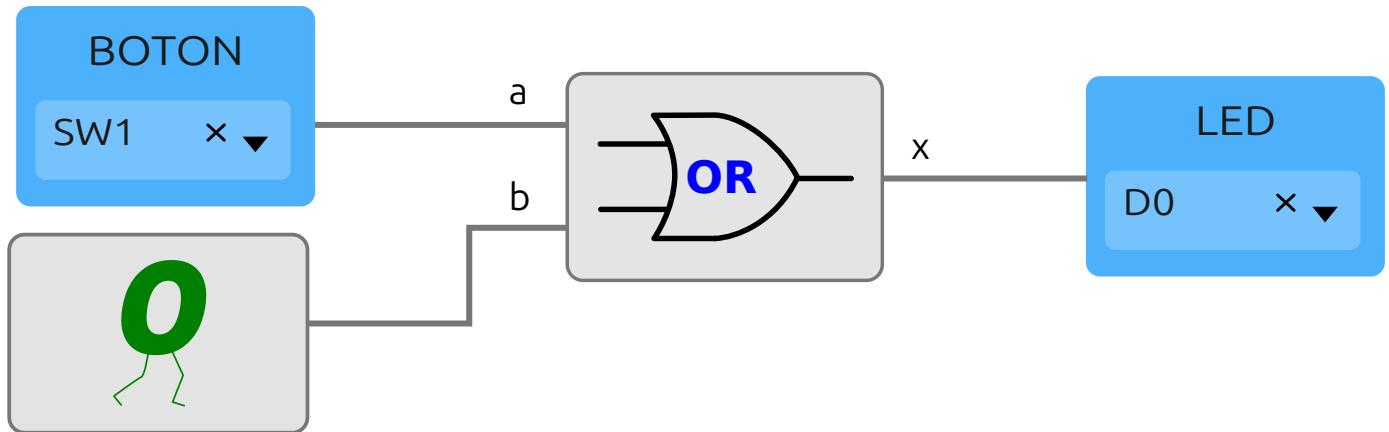


Círcito en Icestudio



Círcito equivalente
a **input**

Recursos: LC: 1 IO: 2

Cronograma

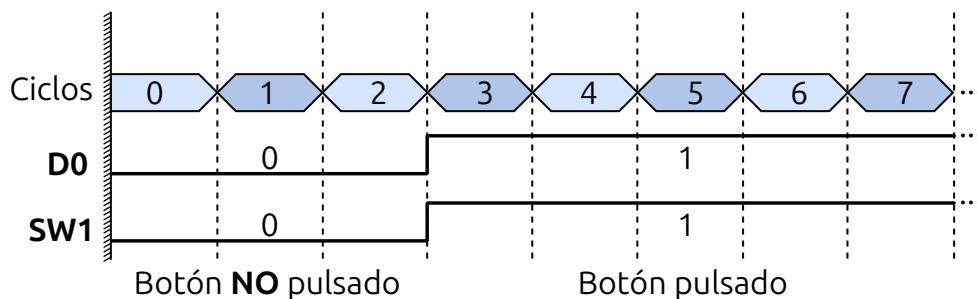


Tabla de verdad

Entrada	Salida
SW1	D0
0	0
1	1

Resultado



(Botón NO pulsado)



(Botón pulsado)



Círcito: **LEDBTN**

Círcito SIN ESTADO



022

or0

Simplificación de OR transparente

Simplificación

TUTORIAL (Obijuan)