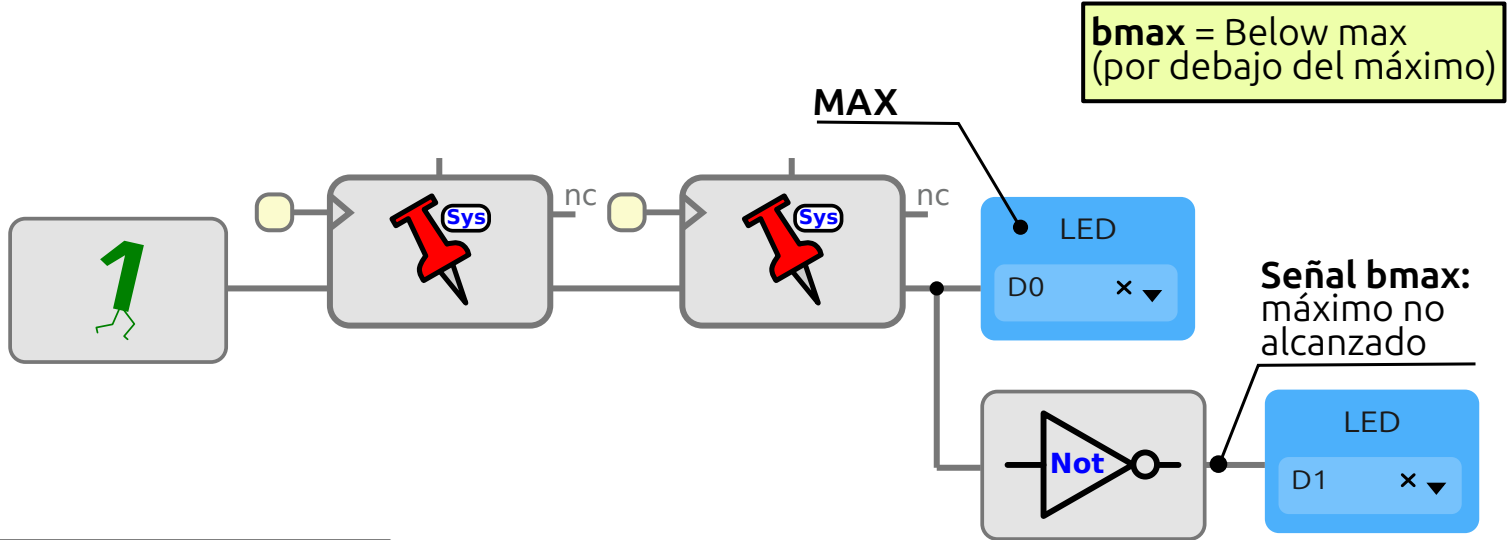



Circuito en Icestudio



Temporizador unario de 2 marcas, con señal bmax

Recursos: LC: 5 IO: 3

Cronograma

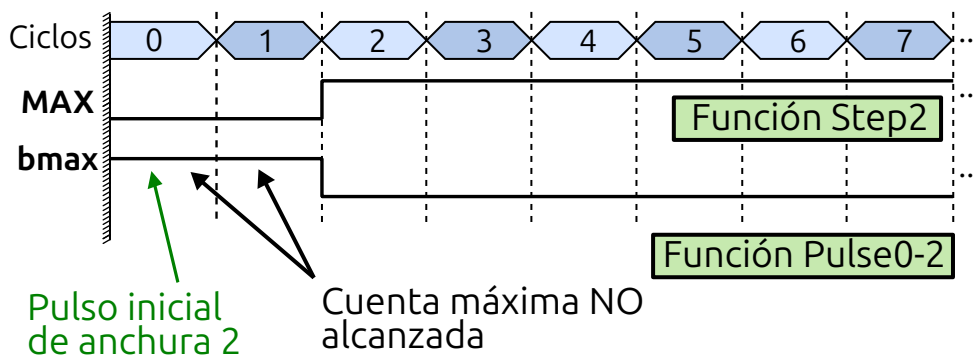


Estado

| Ciclo | Estado | | bmax |
|----------|--------|---|------|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| ≥ 2 | 1 | 1 | 0 |

2 bits de almacenamiento

Resultado

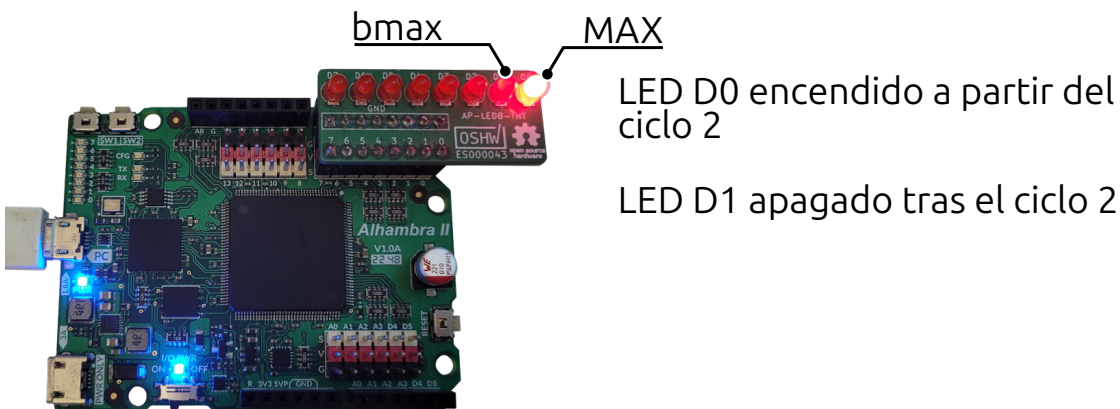

Circuito: **Pulse2-0**
Pulso inicial de anchura 2 ciclos



051 unary-ii-timer-bmax

Señal bmax. Máximo no alcanzado

TUTORIAL (Obijuan)